

RA: 133811

**DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA
COMPUTACIONAL EM LÓGICA
PROGRAMÁVEL BASEADO EM MIPS
MONOCICLO**

São José dos Campos - Brasil

Outubro de 2020

RA: 133811

DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA COMPUTACIONAL EM LÓGICA PROGRAMÁVEL BASEADO EM MIPS MONOCICLO

Relatório apresentado à Universidade Federal de São Paulo como parte dos requisitos para aprovação na disciplina de Laboratório de Sistemas Computacionais: Arquitetura e Organização de Computadores.

Docente: Prof. Dr. Sérgio Ronaldo Barros dos Santos

Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP

Instituto de Ciência e Tecnologia - Campus São José dos Campos

São José dos Campos - Brasil

Outubro de 2020

Resumo

A importância de se estudar e desenvolver sistemas computacionais provém do quão dependente a humanidade está e se manterá em relação à tecnologia. Em suma, o objetivo deste projeto foi desenvolver um processador funcional do zero em lógica programável Verilog no *software* Quartus Prime utilizando um kit FPGA para interação E/S. Os resultados esperados, individualmente e coletivamente, se apresentaram consistentes e corretos de acordo com as propostas pre-estabelecidas, sendo utilizadas simulações de casos generalizados nos componentes implementados e, uma vez concatenados, um algoritmo de Fibonacci para testar o processador. Comprovado que o processador individualmente e coletivamente funcionava, houve a confirmação do sucesso em desenvolver tal projeto apesar das dificuldades encontradas.

Palavras-chaves: Sistema computacional. RISC. Harvard. Monociclo. MIPS. 32 bits. FPGA. Quartus Prime. Verilog.

Lista de ilustrações

Figura 1 – Sistema Computacional	12
Figura 2 – Formatos de instruções MIPS64	15
Figura 3 – Subconjunto de instruções do MIPS64	16
Figura 4 – <i>Display</i> de sete segmentos	17
Figura 5 – Conversor BCD - sete segmentos	18
Figura 6 – Minimização via mapa de Karnaugh	18
Figura 7 – Tabela verdade sete segmentos	19
Figura 8 – “0123456789” em sete segmentos	19
Figura 9 – Formatos de instrução	21
Figura 10 – Conjunto de instruções	23
Figura 11 – <i>Datapath</i>	24
Figura 12 – <i>Datapath</i> Tipo R	25
Figura 13 – <i>Datapath</i> Tipo I	25
Figura 14 – <i>Datapath</i> Tipo J	26
Figura 15 – Conjunto de instruções atualizado	27
Figura 16 – Concatenação do processador esquematizado	42
Figura 17 – <i>Datapath</i> atualizado	43
Figura 18 – Simulação do PC	45
Figura 19 – Simulação do Banco de Registradores	45
Figura 20 – Simulação do Extensor de 16 bits	47
Figura 21 – Simulação do Extensor de 26 bits	47
Figura 22 – Simulação do Multiplexador do PC	48
Figura 23 – Simulação do Multiplexador do Registrador de Escrita	49
Figura 24 – Simulação do Multiplexador do Dado para a ULA	49
Figura 25 – Simulação do Multiplexador do Dado de Escrita	50
Figura 26 – Simulação da ULA 1	51
Figura 27 – Simulação da ULA 2	52
Figura 28 – Simulação da ULA 3	52
Figura 29 – Simulação do Processador Fibonacci	55

Sumário

1	INTRODUÇÃO	7
2	OBJETIVOS	9
2.1	Geral	9
2.2	Específico	9
3	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	11
3.1	Sistema Computacional	11
3.2	RISC X CISC	12
3.3	Arquitetura de Harvard	13
3.4	Conjunto de Instruções	13
3.5	<i>Display</i> de 7 Segmentos	16
3.6	Quartus Prime e Altera D2-115	19
3.7	Verilog	20
4	DESENVOLVIMENTO	21
4.1	Arquitetura Base	21
4.2	Conjunto de Instruções	21
4.3	Elaboração da Arquitetura Base	23
4.4	Conjunto de Instruções atualizado	26
4.5	Implementação do PC	27
4.6	Implementação das Memórias	28
4.6.1	Memória de Instruções	28
4.6.2	Memória de Dados	29
4.7	Implementação dos Extensores	31
4.7.1	Extensor de 16 para 32 bits	31
4.7.2	Extensor de 26 para 32 bits	31
4.8	Implementação dos Multiplexadores	32
4.8.1	Multiplexador do PC	32
4.8.2	Multiplexador do Registrador de Escrita	34
4.8.3	Multiplexador do Dado para a ULA	35
4.8.4	Multiplexador do Dado de Escrita	36
4.9	Implementação do Banco de Registradores	37
4.10	Implementação da ULA	38
4.11	Implementação da UC	39
4.12	Implementação da interface de E/S	40

4.12.1	Interface de Entrada	40
4.12.2	Interface de Saída	41
4.13	Concatenação dos módulos implementados	42
4.14	Nova esquematização do <i>Datapath</i>	42
5	RESULTADOS OBTIDOS E DISCUSSÕES	45
5.1	Simulação do PC	45
5.2	Simulação do Banco de Registradores	45
5.3	Simulação dos Extensores	47
5.4	Simulação dos Multiplexadores	48
5.4.1	Multiplexador do PC	48
5.4.2	Multiplexador do Registrador de Escrita	49
5.4.3	Multiplexador do Dado para a ULA	49
5.4.4	Multiplexador do Dado de Escrita	50
5.5	Simulação da ULA	51
5.6	Simulação do Processador Concatenado	53
6	CONSIDERAÇÕES FINAIS	57
	REFERÊNCIAS	59
	APÊNDICES	61
	APÊNDICE A – ULA	63
	APÊNDICE B – UC	67

1 Introdução

Pensar em evolução sem tecnologia é impossível. Ambos conceitos estão intrinsecamente interligados de maneira inseparável, toda evolução dependeu de tecnologia à certo nível, como temos em diversos exemplos no decorrer da história: manejo do fogo, ferramentas de pedra polida, confecção de ferramentas a partir de metais, pólvora, industrialização, etc. E, mesmo que talvez a humanidade se considere no ápice de seu conhecimento, não estamos livres da evolução e, conseqüentemente, da tecnologia no geral, mas fica a dúvida: qual é o passo seguinte para evoluirmos?

Segundo Hennessy (1), “...computação fez um progresso incrível no decorrer dos últimos 65 anos, desde que foi criado o primeiro computador eletrônico de uso geral. Hoje, por menos de US\$ 500 se compra um computador pessoal com mais desempenho, mais memória principal e mais armazenamento em disco do que um computador comprado em 1985 por US\$ 1 milhão. Essa melhoria rápida vem tanto dos avanços na tecnologia usada para montar computadores quanto da inovação no projeto de computadores”.

Dada tal citação, podemos concluir que não se trata mais de fogo ou pólvora como no passado para evoluirmos: atualmente todas áreas do conhecimento que utilizamos à nosso favor se encontram armazenadas e disponibilizadas na grande *world wide web*, acessadas a partir de um celular ou um computador que a grande maioria das pessoas tem possibilidade de ter graças ao progresso computacional. As antigas ferramentas de pedra, hoje são os sistemas computacionais que, graças a projetos e estudos na áreas de computação, como por exemplo, na área de arquitetura e organização de computadores, se desenvolvem todos os dias propiciando mais acessibilidade e tecnologia, portanto, evolução.

2 Objetivos

2.1 Geral

Desenvolvimento de um sistema computacional, composto por processador, memória e interface de comunicação E/S, baseado na arquitetura MIPS monociclo, em lógica programável.

2.2 Específico

O desenvolvimento do sistema computacional e seus módulos puderam ser descritos e definidos, especificamente, nas seguintes etapas:

1. Arquitetura Base e Conjunto de Instruções:

- Determinação da arquitetura base utilizada como modelo;
- Elaboração do formato de instrução de acordo com a arquitetura base e palavra;
- definida;
- Elaboração dos modos de endereçamento das instruções planejadas;
- Elaboração e categorização do conjunto de instruções utilizados;
- Elaboração e esquematização da arquitetura base utilizada.

2. Implementação dos componentes em Verilog e simulações:

- Implementação do PC;
- Implementação da Memória de Instruções;
- Implementação da Memória de Dados;
- Implementação do Extensor de 16 para 32 bits;
- Implementação do Extensor de 26 para 32 bits;
- Implementação do Multiplexador do PC;
- Implementação do Multiplexador do Registrador de Escrita;
- Implementação do Multiplexador do Dado para a ULA;
- Implementação do Multiplexador do Dado de Escrita;
- Implementação do Banco de Registradores;
- Implementação da Interface de E/S;

- Implementação da ULA;
- Implementação da UC;
- Simulação individual de cada módulo;
- Concatenação de todos os módulos implementados;
- Simulação geral do sistema computacional.

3 Fundamentação Teórica

Resgatando elementos cruciais para o desenvolvimento do projeto, esta seção existe em função de trazer o necessário conceitualmente falando para o entendimento e própria implementação do projeto. Trazendo do conceito mais básico ao mais complexo utilizado resumidamente.

3.1 Sistema Computacional

Segundo Stallings (2), “Um sistema computacional, como qualquer outro sistema, consiste em um conjunto de componentes interrelacionados. O sistema é mais bem caracterizado em termos de estrutura (o modo como os componentes são interconectados) e função (a operação dos componentes individuais).”, sendo tais componentes descritos, ainda segundo Stallings (2), “Sistema computacional: seus principais componentes são processador, memória e E/S”.


O processador é também conhecido como CPU, acrônimo de *Central Processing Unit*, do inglês, Unidade Central de Processamento. Consiste em três módulos: a ULA, Unidade Lógica e Aritmética, cuja função é resolver toda manipulação lógica e aritmética necessária de dados; a Unidade de Controle, cuja função é controlar os pontos de execução, os desvios, decodificar as instruções e buscar os operandos necessitados por estas; e um banco de registradores, variáveis existentes determinadas de acordo com a arquitetura definida que armazenam dados para o processamento.

A memória, podendo ser dividida em memória de instruções e memória de dados, são quantidades limitadas de bits cuja função é armazenar, no caso do primeiro tipo de memória: instruções, e no segundo, dados.

O termo “E/S” se refere às interfaces de entrada/saída do sistema computacional, resumidamente, a forma que o computador se utiliza para gerar entradas e saídas através dos periféricos conectados à esse.

A [Figura 1](#) representa a um sistema computacional mínimo e seus módulos, de acordo com Stallings:

Figura 1 – Sistema Computacional

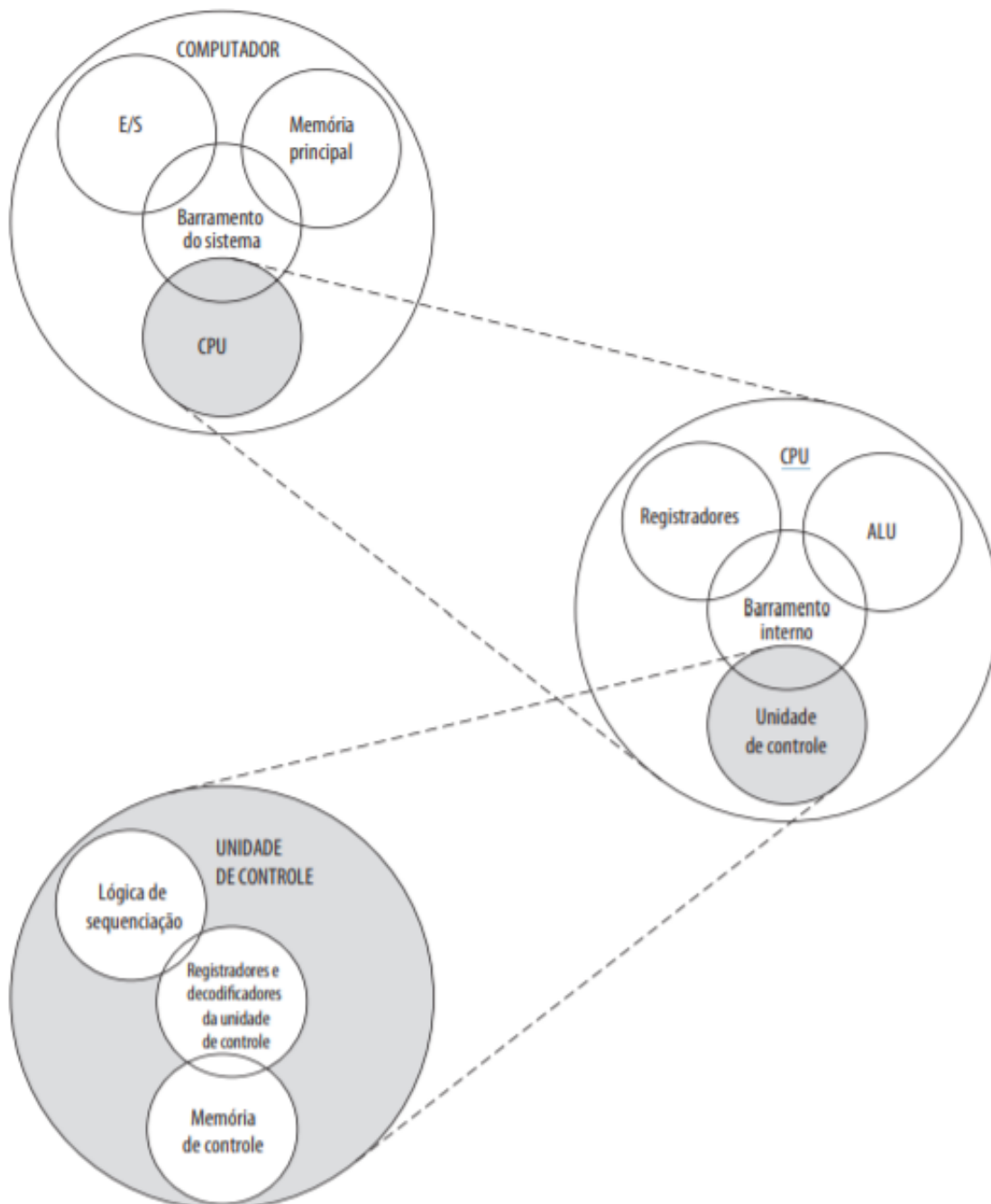

Fonte: Arquitetura e Organização de Computadores (2)

3.2 RISC X CISC

Quando se pretende construir um sistema computacional é comum se deparar com o conceito RISC e CISC independente do lugar que você utiliza para pesquisar sobre, porém o que são tais conceitos e por que eles se contrapõem?

Segundo Stallings (2), “Durante muitos anos, a tendência geral na arquitetura e

organização de computadores foi aumentar a complexidade do processador: mais instruções, mais modos de endereçamento, mais registradores especializados e assim por diante.”, tal constatação é a orientação direta do que o conceito CISC, acrônimo do inglês para *Complex Instruction Set Computer*, ou, em uma tradução literal, ”Computador com um Conjunto Complexo de Instruções” se trata: resumidamente um tipo sistema computacional que trás consigo um conjunto de instruções contendo diversas especificações para manipulação dos dados, instruções complexas que visam consequentemente gerar arquiteturas mais complexas e simplificar a construção de algoritmos estas.

Em contrapartida, RISC, acrônimo de *Reduced Instruction Set Computer*, ou, em uma tradução literal, ”Computador com um conjunto reduzido de instruções”, se trata de um tipo de sistema computacional que trás consigo um conjunto de instruções simples e bem definidas, cuja concatenação as tornam mais complexas e específicas caso surja a necessidade, cabendo ao programador manipulá-las de modo que o satisfaça.

3.3 Arquitetura de Harvard

Havendo necessidade de pôr o microcontrolador a trabalhar mais rápido nos sistemas computacionais em geral e indo em na direção oposta da arquitetura de Von Neumann (definida pela característica de armazenar instruções e dados no mesmo espaço de memória), a arquitetura de Harvard é caracterizada pela cisão da memória de instruções e da memória de dados, permitindo o acesso simultâneo a ambas e acelerando o processo de execução e procura de instruções, uma vez que em um mesmo clock há a possibilidade de submeter uma instrução nova enquanto se realiza a anterior.

Comumente encontrada em arquiteturas RISC, tal arquitetura auxilia também na redução do conjunto de instruções, o que acaba unindo-as perfeitamente, uma vez que arquiteturas RISC tendem a precisar acelerar o processos dos quais são submetidas, já que a junção de instruções menores resultam em maiores quantidades de ciclos para obtenção do que foi submetido.

3.4 Conjunto de Instruções

Uma vez construído o “cérebro e corpo” do sistema computacional, o que resta é dar funcionalidade para este através de ordens, ou melhor, instruções.

Conjunto de instruções de uma arquitetura, ou do inglês ISA, acrônimo para *Instruction Set Architecture*, são as possíveis operações que o sistema consegue realizar utilizando dados através de seus módulos físicos a fim de realizar algo, por exemplo, calcular a soma de dois números ou até mesmo calcular Fibonacci. Normalmente categorizados em funções aritméticas, lógicas, condicionais ou de controle, quem decide e monta as instruções

é o projetista da máquina, quem as utiliza é o programador para montar softwares na máquina projetada.

Um limite onde o projetista de computador e o programador de computador podem ver a mesma máquina é o conjunto de instruções de máquina. (STALLINGS, 2010) (2).

O conjunto de instruções é projetado através de tipos, ou formatos, feitos para serem compreendidos exclusivamente pelo sistema computacional, portanto o projetista deve se atentar em quais formatos pretende utilizar, em seu tamanho em bits (palavra), nos tipos de dados a serem processados naquele sistema e de que forma. Tais formatos normalmente seguem um padrão em sua construção uma vez que necessitam de partes primordiais para funcionar:

1. Opcode: acrônimo para *Operation Code*, do inglês, código de operação, é um código normalmente binário subentendido pela Unidade de Controle do sistema operacional, que indica o *datapath* que a instrução deve passar com os dados;
2. Operando de leitura: é um dado que será utilizado normalmente pela ULA, pode ser uma constante dada diretamente (conhecido como imediato), ou uma constante armazenada no banco de registradores ou na memória de dados;
3. Operando de escrita: é um dado resultante das operações realizadas pelas instruções dadas, armazenado no banco de registradores ou na memória de dados, pode ser utilizado mais tarde como um operando de leitura;
4. Endereço: imediato ou dado passado pelas memórias, tem função de passar um valor específico para o PC, acrônimo para *Program Counter*, do inglês, Contador de Programa (registrador específico responsável pela chamada das instruções), a fim de fazer um desvio nas instruções.

Por exemplo em [Figura 2](#) e [Figura 3](#), temos os formatos e o subconjunto de instruções do MIPS64, utilizando uma palavra de 64 bits, operandos localizados nos bancos de registradores, E/S, memória de dados ou de forma imediata:

Figura 2 – Formatos de instruções MIPS64

Formatos de instrução básicos

R	opcode	rs	rt	rd	shamt	funct
	31	26 25	21 20	16 15	11 10	6 5 0
I	opcode	rs	rt	imediato		
	31	26 25	21 20	16 15		
J	opcode	endereço				
	31	26 25				

Formatos de instrução de ponto flutuante

FR	opcode	fmt	ft	fs	fd	funct
	31	26 25	21 20	16 15	11 10	6 5 0
FI	opcode	fmt	ft	imediato		
	31	26 25	21 20	16 15		

Fonte: Arquitetura de Computadores: Uma Abordagem Quantitativa (1)

Figura 3 – Subconjunto de instruções do MIPS64

Tipo de instrução/opcode	Significado da instrução
<i>Transferências de dados</i>	<i>Move dados entre registradores e memória ou entre o inteiro e PF ou registradores especiais; somente o modo de endereço de memória é deslocamento de 16 bits + conteúdo de um GPR</i>
LB, LBU, SB	Load byte, load byte unsigned, store byte (de/para registradores inteiros)
LH, LHU, SH	Load half word, load half word unsigned, store half word (de/para registradores inteiros)
LW, LWU, SW	Load word, load word unsigned, store word (de/para registradores inteiros)
LD, SD	Load double word, store double word (de/para registradores inteiros)
L.S, L.D, S.S, S.D	Load SP float, load DP float, store SP float, store DP float
MFC0, MTC0	Copia de/para GPR para/de um registrador especial
MOV.S, MOV.D	Copia um registrador de PF (ponto flutuante) SP ou DP para outro registrador de PF
MFC1, MTC1	Copia 32 bits de/para registradores de PF para/de registradores inteiros
<i>Aritmética/lógica</i>	<i>Operações sobre dados inteiros ou lógicos em GPRs; aritmética com sinal trap de overflow</i>
DADD, DADDI, DADDU, DADDIU	Add, add immediate (todos os imediatos são de 16 bits); com e sem sinal
DSUB, DSUBU	Subtração; com e sem sinal
DMUL, DMULU, DDIV, DDIVU, MADD	Multiplicação e divisão, com e sem sinal; multiply-add; todas as operações apanham e geram valores de 64 bits
AND, ANDI	And, and immediate
OR, ORI, XOR, XORI	Or, or immediate, exclusive or, exclusive or immediate
LUI	Load upper immediate; carrega bits 32 a 47 do registrador com imediato, depois estende o sinal
DSLL, DSRL, DSRA, DSLLV, DSRLV, DSRAV	Deslocamentos: tanto imediato (DS__) quanto variável (DS__V); deslocamentos são shift left logical, right logical, right arithmetic
SLT, SLTI, SLTU, SLTIU	Set less than, set less than immediate; com e sem sinal
<i>Controle</i>	<i>Desvios condicionais e saltos; relativo ao PC ou através do registrador</i>
BEQZ, BNEZ	Desvia se GPRs forem iguais/não iguais a zero; offset de 16 bits a partir de PC + 4
BEQ, BNE	Desvia se GPR forem iguais/não iguais; offset de 16 bits a partir de PC + 4
BC1T, BC1F	Testa bit de comparação no registrador de status de PF e desvia; offset de 16 bits a partir de PC + 4
MOVN, MOVZ	Copia GPR para outro GPR se terceiro GPR for negativo, zero
J, JR	Salto: offset de 26 bits a partir de PC + 4 (J) ou destino no registrador (JR)
JAL, JALR	Salto e link: salva PC + 4 em R31, destino é relativo ao PC (JAL) ou a um registrador (JALR)
TRAP	Transferência para sistema operacional em um endereço de vetor
ERET	Retorna ao código do usuário a partir de uma exceção; restaura modo do usuário
<i>Ponto flutuante</i>	<i>Operações de PF nos formatos DP e SP</i>
ADD.D, ADD.S, ADD.PS	Soma DP, números de SP e pares de números de SP
SUB.D, SUB.S, SUB.PS	Subtrai DP, números de SP e pares de números de SP
MUL.D, MUL.S, MUL.PS	Multiplica DP, ponto flutuante SP e pares de números de SP
MADD.D, MADD.S, MADD.PS	Multiplica-soma DP, números de SP e pares de números SP
DIV.D, DIV.S, DIV.PS	Divide DP, ponto flutuante de SP e pares de números de SP
CVT.___	Converte instruções: CVT.x.y converte do tipo x para tipo y, onde x e y são L (inteiro de 64 bits), W (inteiro de 32 bits), D (DP) ou S (SP). Ambos os operandos são FPRs.
C.___.D, C.___.S	Comparações de DP e SP: "___" = LT, GT, LE, GE, EQ, NE; marca bit no registrador de status de PF

Fonte: Arquitetura de Computadores: Uma Abordagem Quantitativa (1)


3.5 Display de 7 Segmentos

BCD, ou Codificação Binária Decimal, é uma forma de representar números decimais em binário de forma mais prática e evidente. Uma vez que segue de zero até nove para cada casa, a representação de demais casas em decimal é dada por dois números binários de 4 bits cada. Por exemplo: 9 em decimal, converte-se para, 1001 em BCD; porém 10 em decimal, converte-se para, 0001 0000 em BCD.

Uma vez que se sabe como funciona a conversão decimal para BCD, e o contrário,

temos que o *display* de sete segmentos não passa de uma forma mais ilustrativa de representação do BCD (muito utilizado em elevadores, por exemplo).

Figura 4 – *Display* de sete segmentos

 


Fonte: Sistemas Digitais: Fundamentos e Aplicações (3)

Dessa forma, temos dois tipos de *displays* possíveis: Anodo Comum e o Catodo Comum. A principal diferença entre ambos é o fato de que o Anodo Comum é sua reação para os níveis de entrada, ou seja, entradas de nível alto para qualquer segmento do Anodo Comum o apagará, enquanto que, para o Catodo Comum o acenderá.

Logo, podemos fazer uma conversão de BCD para sete segmentos utilizando o *display*, através de um mapa de Karnaugh. Também conhecido como decodificador, teríamos (nota-se que tal exemplo utiliza-se de um *display* do tipo Catodo Comum):


Figura 5 – Conversor BCD - sete segmentos

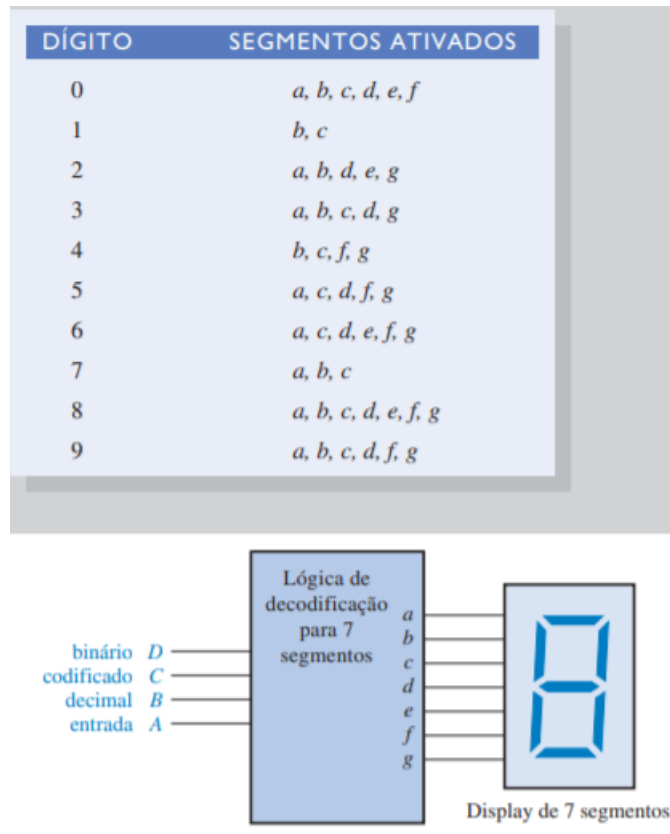

Fonte: Sistemas Digitais: Fundamentos e Aplicações (3)

Considerando que: Saída = 1 significa ligado; Saída = 0 significa desligado; Saída = X significa “*don't care*”. Seu mapa de Karnaugh, é algo do gênero:

Figura 6 – Minimização via mapa de Karnaugh

 

Fonte: Sistemas Digitais: Fundamentos e Aplicações (3)

Figura 7 – Tabela verdade sete segmentos

DÍGITO DECIMAL	ENTRADAS				SAÍDAS DOS SEGMENTOS						
	D	C	B	A	a	b	c	d	e	f	g
0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
2	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1
3	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1
4	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
5	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
6	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1
7	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
8	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
9	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1
10	1	0	1	0	X	X	X	X	X	X	X
11	1	0	1	1	X	X	X	X	X	X	X
12	1	1	0	0	X	X	X	X	X	X	X
13	1	1	0	1	X	X	X	X	X	X	X
14	1	1	1	0	X	X	X	X	X	X	X
15	1	1	1	1	X	X	X	X	X	X	X

Fonte: Sistemas Digitais: Fundamentos e Aplicações (3)

Exemplo de representação do número “0123456789” em dez *displays* de sete segmentos:

Figura 8 – “0123456789” em sete segmentos



Fonte: Sistemas Digitais: Fundamentos e Aplicações (3)

3.6 Quartus Prime e Altera D2-115

Todo conceito demonstrado deve ser executado em algum lugar e de alguma forma. A forma que foi decidida neste projeto é: utilizando o Quartus Prime e a placa reprogramável Altera De2-115. O Quartus Prime é um software da Intel, quando esta fez aquisição da Altera Quartus II da empresa Altera, esta ferramenta (também utilizada por nós neste projeto) permite o desenvolvimento de projetos e testes em placas reprogramáveis

do tipo Altera, sejam eles utilizando esquemáticos ou linguagens de programação de mais alto nível como o Verilog.

Já a placa Altera De2-115 é um FPGA (*Field-Programmable Gate Array*), ou seja, uma placa reprogramável (módulo físico de circuito digital) que nos permite estudar mais a fundo o conteúdo elucidado por meio de projetos e testes realizados diretamente nesta com auxílio do Quartus Prime.

3.7 Verilog

Verilog é uma linguagem de programação de alto nível padronizada pela IEEE-1364-2005. Mais especificamente, uma linguagem de descrição de hardware que é usada para modelar circuitos eletrônicos no geral, descrevendo tal circuito desejado e tendo a opção de simular este. Portanto esta foi a ferramenta escolhida para modelar o sistema computacional que desejamos projetar.

4 Desenvolvimento

4.1 Arquitetura Base

Procurando simplicidade e funcionalidade para desenvolver o sistema computacional, foi iniciada a busca por uma arquitetura com conjunto de instruções reduzidos (RISC), que pudesse ser implementada executando uma instrução a cada ciclo de *clock* (monociclo) e utilizasse o conceito da arquitetura de Harvard, ou seja, separando sua memória em duas partes: memória de instrução e memória de dados.

Dadas tais especificações, a arquitetura MIPS se apresentou a melhor opção para este projeto uma vez que contém formatos e conjunto de instruções simples e bem definidos, possível separação de memória a fim de seguir a arquitetura de Harvard e pode ser implementada de forma monocíclica, desta forma, foi escolhida como arquitetura base para todo o desenvolvimento do sistema computacional.

4.2 Conjunto de Instruções

A definição do conjunto de instruções foi cautelosamente dividido entre três etapas: palavra, formato e categoria. Sendo cada etapa, a sua maneira, responsável por trazer as instruções necessárias já existentes dentro do MIPS, e adaptá-las de forma que fossem necessárias para o projeto.

Na etapa um, a palavra de 32 bits, especificação que dá parte do nome da arquitetura específica “MIPS32”, foi escolhida para demarcar as instruções e, portanto, também limitar as linhas da memória de instruções a ser utilizada futuramente.

Na etapa dois, os formatos definidos, também trazidos do MIPS somados a palavra de 32 bits, foram classificados em três: tipo R (registrador), tipo I (imediato) e tipo J (jump), vide a [Figura 9](#).

Figura 9 – Formatos de instrução

Tipo R	opcode [31-26]	rs [25-21]	rt [20-16]	rd [15-11]	shamt [10-6]	funct [5-0]
Tipo I	opcode [31-26]	rs [25-21]	rt [20-16]	imediato [15-0]		
Tipo J	opcode [31-26]	endereço [25-0]				

Fonte: Autor

Cada formato possui sua especificação, porém eles são segmentados de maneira similar a fim de ter 32 bits no total, para os tipos R e I: “opcode” de 6 bits, registradores

de 5 bits (no exemplo, “rs”, “rt” e “rd”), “shamt” de 5 bits, “funct” de 6 bits e um imediato de 16 bits; para o tipo J: “opcode” de 6 bits e um endereço de 26 bits.

Na etapa três, por opção de categorizar o conjunto de instruções a fim de facilitar na fase de escrita dos softwares planejados para este sistema computacional, foram planejadas as seguintes categorias de instruções: Aritméticas, referentes à todo e qualquer tipo de manipulação aritmética; Lógicas, referentes à todo e qualquer tipo de manipulação lógica; Condicionais, referentes à todo e qualquer tipo de manipulação condicional; Controle, referentes à todo e qualquer tipo de manipulação de movimentação e comunicação exterior.

Uma vez limitado, formatado e categorizado, o conjunto de instruções veio naturalmente da arquitetura base conforme as necessidades do projeto, considerando os seguintes modos de endereçamento:

1. Imediato: operando é uma constante dentro da instrução;
2. Registrador: operando está em um registrador;
3. Base-deslocamento: operando está em um local da memória cujo endereço é um registrador mais um valor constante dados pela instrução;
4. Relativo ao PC: instrução está no endereço que é a soma do PC à uma constante dada pela instrução;
5. Absoluto/Pseudo-direto: instrução está no endereço dado para o PC fazer o salto.

Figura 10 – Conjunto de instruções

Instrução	Tipo	Formato	Sintaxe	Operação
Adição	Aritmetico	R	add	$R[d] \leftarrow R[s] + R[t]$
Subtração	Aritmetico	R	sub	$R[d] \leftarrow R[s] - R[t]$
Multiplicação	Aritmetico	R	mult	$R[d] \leftarrow R[s] * R[t]$
Divisão	Aritmetico	R	div	$R[d] \leftarrow R[s] / R[t]$
Adição IMD	Aritmetico	I	addi	$R[t] \leftarrow R[s] + \text{IMD}$
Subtração IMD	Aritmetico	I	subi	$R[t] \leftarrow R[s] - \text{IMD}$
AND	Logico	R	and	$R[d] \leftarrow R[s] \& R[t]$
OR	Logico	R	or	$R[d] \leftarrow R[s] R[t]$
Negativa	Logico	R	not	$R[d] \leftarrow \sim R[s]$
OR Exclusivo	Logico	R	xor	$R[d] \leftarrow R[s] \wedge R[t]$
AND IMD	Logico	I	andi	$R[t] \leftarrow R[s] \& \text{IMD}$
OR IMD	Logico	I	ori	$R[t] \leftarrow R[s] \text{IMD}$
Desvio se igual	Condiciona	I	beq	se $(R[s] == R[t])$, $PC \leftarrow PC + 1 + \text{IMD}$
Desvio se diferente	Condiciona	I	bne	se $(R[s] != R[t])$, $PC \leftarrow PC + 1 + \text{IMD}$
Igual que	Condiciona	R	set	$R[d] \leftarrow (R[s] == R[t])$
Menor que	Condiciona	R	slt	$R[d] \leftarrow (R[s] < R[t])$
Desloca p/ esquerda	Condiciona	R	sll	$R[d] \leftarrow R[s] \ll \text{IMD}$
Desloca p/ direita	Condiciona	R	srl	$R[d] \leftarrow R[s] \gg \text{IMD}$
Salto	Condiciona	J	j	$PC \leftarrow \text{IMD}$
Salto REG	Condiciona	R	jr	$PC \leftarrow R[s]$
Entrada	Controle	R	in	$R[d] \leftarrow \text{input}$
Saída	Controle	R	out	$\text{output} \leftarrow R[s]$
Armazenar	Controle	I	store	$M[R[s] + \text{IMD}] \leftarrow R[t]$
Carregar	Controle	I	load	$R[t] \leftarrow M[R[s] + \text{IMD}]$
Mover	Controle	R	move	$R[d] \leftarrow R[s]$
Mover IMD	Controle	I	movei	$R[t] \leftarrow \text{IMD}$


Fonte: Autor

4.3 Elaboração da Arquitetura Base


Resultando em: um PC que incrementa de maneira constante ou conforme os *jumps* e *branches*; uma ULA, acrônimo para Unidade Lógica e Aritmética, cuja função é realizar toda e qualquer manipulação aritmética, lógica e de deslocamento utilizando o *shamt* do formato R (*shift amount*); um banco de registradores padronizado pela arquitetura base MIPS; uma memória de dados e uma memória de instruções.

A elaboração da arquitetura base MIPS demonstrou um *datapath* muito semelhante ao original, apenas com algumas alterações que moldaram o projeto conforme havia necessidade, descrito abaixo e vide a [Figura 11](#) (colorido em vermelho).

1. Incremento em 1 ao invés de 4 no PC uma vez que a memória de instrução tem 32 bits por linha ao invés de 4;

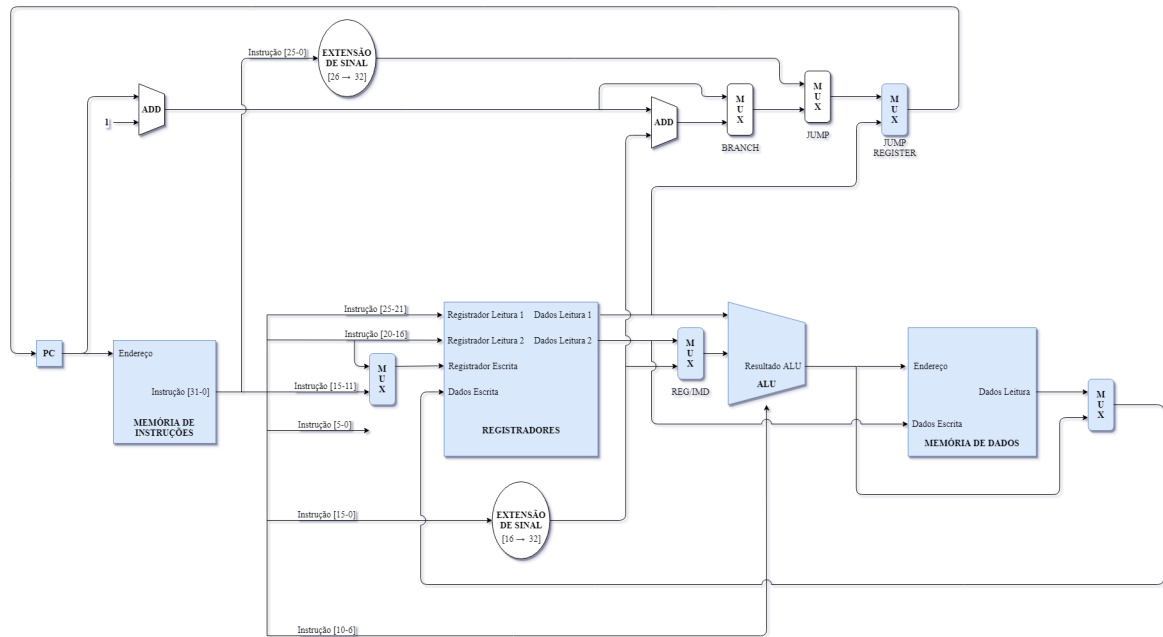
Figura 12 – *Datapath* Tipo R

Fonte: Autor

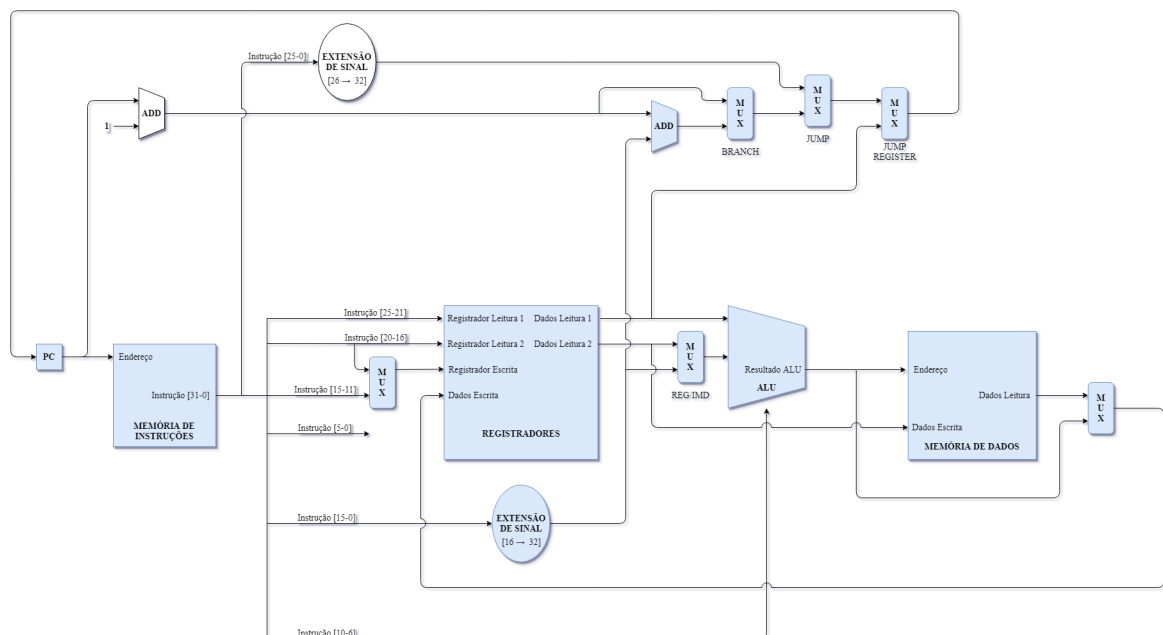Figura 13 – *Datapath* Tipo I

Fonte: Autor

Figura 14 – Datapath Tipo J

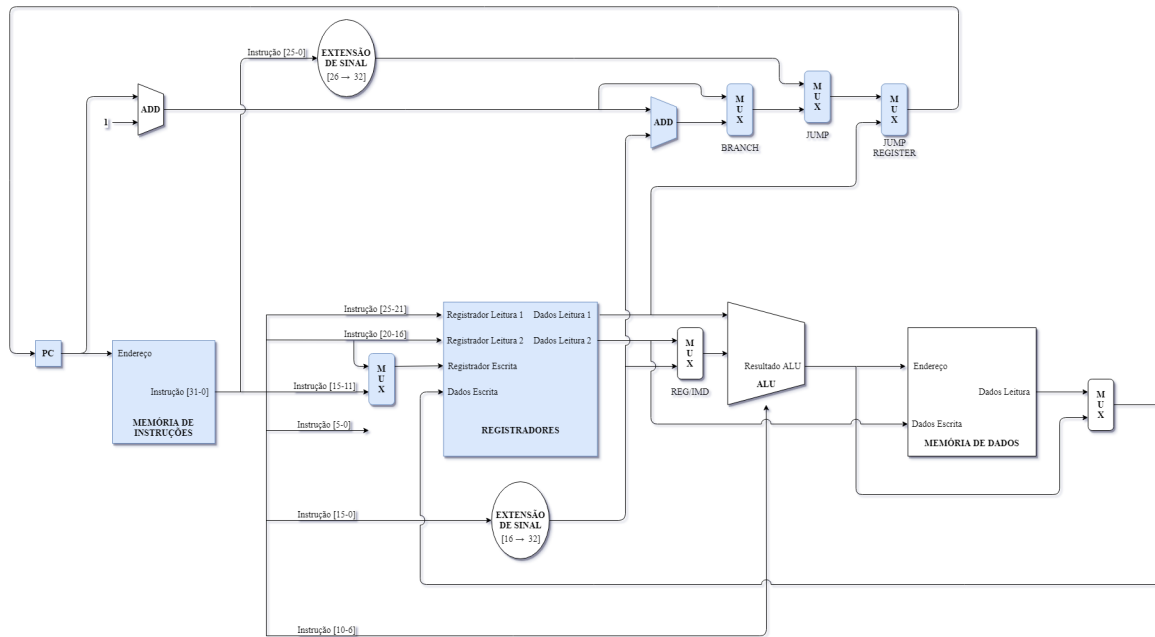

Fonte: Autor

Feita a análise individual de cada formato, foi constatado que: o PC, a memória de instruções e o banco de registradores são utilizados a cada instrução passada (portanto, a cada *clock*), uma vez que é necessário o uso destes para qualquer instrução apresentada.

Em compensação parte dos multiplexadores é fiel aos formatos I e J, uma vez que só válida ou não a instrução de *jump* requerida pela unidade de controle.

A ULA e a memória de dados por sua vez, segue o padrão dos formatos R e I, uma vez que atende à dados condicionais, lógicos e aritméticos.

4.4 Conjunto de Instruções atualizado

Já pensando na necessidade de organizar o conjunto de instruções previamente projetado para desenvolver corretamente a ULA e a UC, uma atualização foi feita em tal conjunto trazendo os "opcodes", "funct" e valor da operação realizada na ULA que cada instrução necessitou, podendo ser observada na [Figura 15](#).

Figura 15 – Conjunto de instruções atualizado

Instrução	Tipo	Formato	Sintaxe	Operação	Opcode	Funct	ULA
Entrada	Controle	R	in	$R[d] \leftarrow \text{input}$	x	000001	x
Saída	Controle	R	out	$\text{output} \leftarrow R[s]$	x	000010	x
Mover	Controle	R	move	$R[d] \leftarrow R[s]$	x	000011	0001
Adição	Aritmetico	R	add	$R[d] \leftarrow R[s] + R[t]$	x	000100	0100
Subtração	Aritmetico	R	sub	$R[d] \leftarrow R[s] - R[t]$	x	000101	0101
Multiplicação	Aritmetico	R	mult	$R[d] \leftarrow R[s] * R[t]$	x	000110	0110
Divisão	Aritmetico	R	div	$R[d] \leftarrow R[s] / R[t]$	x	000111	0111
AND	Logico	R	and	$R[d] \leftarrow R[s] \& R[t]$	x	001000	1000
OR	Logico	R	or	$R[d] \leftarrow R[s] R[t]$	x	001001	1001
Negativa	Logico	R	not	$R[d] \leftarrow \sim R[s]$	x	001010	1010
OR Exclusivo	Logico	R	xor	$R[d] \leftarrow R[s] \wedge R[t]$	x	001011	1011
Igual que	Condicional	R	set	$R[d] \leftarrow (R[s] == R[t])$	x	001100	1100
Menor que	Condicional	R	slt	$R[d] \leftarrow (R[s] < R[t])$	x	001101	1101
Desloca p/ esquerda	Condicional	R	sll	$R[d] \leftarrow R[s] \ll \text{IMD}$	x	001110	1110
Desloca p/ direita	Condicional	R	srl	$R[d] \leftarrow R[s] \gg \text{IMD}$	x	001111	1111
Salto REG	Condicional	R	jr	$\text{PC} \leftarrow R[s]$	x	010000	x
Carregar	Controle	I	load	$R[t] \leftarrow M[R[s] + \text{IMD}]$	000001	x	0100
Armazenar	Controle	I	store	$M[R[s] + \text{IMD}] \leftarrow R[t]$	000010	x	0100
Mover IMD	Controle	I	movei	$R[t] \leftarrow \text{IMD}$	000011	x	0010
Adição IMD	Aritmetico	I	addi	$R[t] \leftarrow R[s] + \text{IMD}$	000100	x	0100
Subtração IMD	Aritmetico	I	subi	$R[t] \leftarrow R[s] - \text{IMD}$	000101	x	0101
AND IMD	Logico	I	andi	$R[t] \leftarrow R[s] \& \text{IMD}$	001000	x	1000
OR IMD	Logico	I	ori	$R[t] \leftarrow R[s] \text{IMD}$	001001	x	1001
Desvio se igual	Condicional	I	beq	se $(R[s] == R[t])$, $\text{PC} \leftarrow \text{PC} + 1 + \text{IMD}$	001100	x	1100
Desvio se diferente	Condicional	I	bne	se $(R[s] != R[t])$, $\text{PC} \leftarrow \text{PC} + 1 + \text{IMD}$	001101	x	0011
Salto	Condicional	J	j	$\text{PC} \leftarrow \text{IMD}$	010000	x	x

Fonte: Autor

4.5 Implementação do PC

Por se tratar de um registrador individual contendo 32 bits para memorização da posição atual da linha de código, posteriormente programado e utilizado para indicar ao processador quais instruções realizar, este foi projetado da seguinte forma:

- Uma entrada de 32 bits referente ao próximo valor de PC, oriundo do Multiplexador de PC, chamada **novo_PC**;
- Uma entrada referente ao **clock** do FPGA, cuja função primordial é alimentar o processador para que passe de um ciclo para o outro (mono-ciclicamente no neste caso);
- Uma saída de 32 bits que é um registrador chamado **PC**, que mantém o seu valor atual até a próxima descida do **clock**.

Sendo sua implementação em Verilog da seguinte forma:

```

1 module PC (novo_PC, clock, PC);
2
3     input [31:0] novo_PC;    //Entrada do novo valor para PC
4     input clock;            //Entrada do CLOCK
5     output reg [31:0] PC;    //Saída do PC

```

```

6
7     always @(negedge clock)
8         begin
9             PC <= novo_PC;           //PC = novo_PC
10        end
11 endmodule

```

Portando, a cada descida de **clock**, **PC** recebe o valor contido em **novo_PC**.

4.6 Implementação das Memórias

Por se tratar de memórias bem definidas conceitualmente, ambas foram implementadas a partir de modelos de RAM e ROM (respectivamente, acrônimos em inglês de Memória de Acesso Aleatório e Memória Somente de Leitura) advindas do próprio Quartus Prime, como pode ser visto a seguir.

4.6.1 Memória de Instruções

Na idealização da Memória de Instruções, onde foram armazenadas as instruções, foi utilizado um modelo já preexistente no Quartus Prime de "Single Port ROM", ou seja, uma memória que apenas lê um endereço recebido e passa adiante o dado existente neste:

- Uma entrada de 32 bits referente ao Endereço indicado pelo PC, chamada de **addr**;
- Uma entrada referente ao *clock* do FPGA (neste caso, por ser modelo do Quartus, chamada de **clk**);
- Uma saída de 32 bits referente ao Dado existente no endereço indicado, chamada de **q**;
- Um registrador matricial de 50 linhas e palavra de 32 bits chamado **rom** referente à memória ROM de fato, contendo as instruções.

Sendo sua implementação em Verilog da seguinte forma:

```

1 // Quartus Prime Verilog Template
2 // Single Port ROM
3
4 module Memoria_Instrucao
5 #(parameter DATA_WIDTH=32, parameter ADDR_WIDTH=32)
6 (
7     input [(ADDR_WIDTH-1):0] addr,
8     input clk,
9     output reg [(DATA_WIDTH-1):0] q
10 );
11
12 // Declare the ROM variable
13 reg [31:0] rom[49:0];
14

```

```

15     initial
16     begin
17         //$readmemb("software.txt", rom);
18
19         //TIPOS DE INSTRUÇÕES:
20         //rom[0] <= 32'b000000_00000_00000_00000_00000_000000; //Tipo R
21         //rom[0] <= 32'b000000_00000_00000_000000000000000000; //Tipo I
22         //rom[0] <= 32'b000000_000000000000000000000000000000; //Tipo J
23
24         //FIBONACCI:
25
26         rom[0] <= 32'b000011_00000_00101_00000000000000101; //movei
27         rom[1] <= 32'b000011_00000_00001_00000000000000001; //movei
28         rom[2] <= 32'b000011_00000_00010_00000000000000001; //movei
29         rom[3] <= 32'b000000_00001_00010_00011_00000_000100; //add
30         rom[4] <= 32'b000000_00010_00000_00001_00000_000011; //move
31         rom[5] <= 32'b000000_00011_00000_00010_00000_000011; //move
32         rom[6] <= 32'b000000_00001_00000_00000_00000_000010; //out
33         rom[7] <= 32'b000000_00010_00000_00000_00000_000010; //out
34         rom[8] <= 32'b000010_00000_00011_0000000000000010; //store
35         rom[9] <= 32'b000001_00000_00100_0000000000000010; //load
36         rom[10] <= 32'b000000_00100_00000_00000_00000_000010; //out
37         rom[11] <= 32'b000000_00101_00000_00000_00000_000010; //out
38         rom[12] <= 32'b001101_00100_00101_111111111110110; //bne
39         rom[13] <= 32'b010000_00000000000000000000001101; //jump
40     end
41
42     always @ (posedge clk)
43     begin
44         q <= rom[addr];
45     end
46
47 endmodule

```

Onde **q** toma o valor do dado contido em **rom[addr]** a cada subida do *clock* **clk**. Sendo interessante citar que o bloco *Initial* define as instruções já "preexistentes" dentro desta memória, não tendo necessidade e muito menos sendo possível escrever nesta (uma vez que é ROM).

4.6.2 Memória de Dados

No caso da idealização da Memória de Dados, onde foi possível armazenar e carregar dados, foi utilizado um modelo já preexistente no Quartus Prime de "*Single Port RAM*", ou seja, uma memória volátil que tem a possibilidade de ler um endereço e informar o dado contido na memória neste endereço, ou de escrever um dado na memória no endereço informado:

- Uma entrada de 32 bits referente ao Dado indicado pelo Banco de Registradores, chamada de **data**;
- Uma entrada de 32 bits referente ao Endereço indicado pelo resultado da ULA, chamada de **addr**;

- Uma entrada referente ao controle vindo da UC, para saber se há ou não escrita naquela instrução dada, chamada de **we**;
- Uma entrada referente ao *clock* do FPGA (neste caso, por ser modelo do Quartus, chamada de **clk**);
- Uma saída de 32 bits referente ao Dado existente no endereço indicado, chamada de **q**;
- Um registrador matricial de 50 linhas e palavra de 32 bits chamado de **ram** referente à memória RAM de fato, contendo os dados já pre-carregados nesta ou escritos durante o processamento de instruções;
- Um registrador de 32 bits chamado de **addr_reg** referente à armazenagem do ultimo endereço passado através de **addr**.

```

1 // Quartus Prime Verilog Template
2 // Single port RAM with single read/write address
3
4 module Memoria_Dados
5 #(parameter DATA_WIDTH=32, parameter ADDR_WIDTH=32)
6 (
7     input [(DATA_WIDTH-1):0] data,
8     input [(ADDR_WIDTH-1):0] addr,
9     input we, clk,
10    output [(DATA_WIDTH-1):0] q
11 );
12
13    // Declare the RAM variable
14    reg [31:0] ram[31:0];
15
16    // Variable to hold the registered read address
17    reg [31:0] addr_reg;
18
19    always @ (posedge clk)
20    begin
21        // Write
22        if (we)
23            ram[addr] <= data;
24
25        addr_reg <= addr;
26    end
27
28    // Continuous assignment implies read returns NEW data.
29    // This is the natural behavior of the TriMatrix memory
30    // blocks in Single Port mode.
31    assign q = ram[addr_reg];
32
33 endmodule

```

Onde **q**, independente de **we**, sempre toma o valor de **ram[addr_reg]** (considerando que **addr_reg** contem o valor de **addr**) a cada subida do *clock* **clk**; e no caso de **we** estiver indicando que naquela instrução haver escrita na memória RAM, **ram[addr]** toma o valor de **data**.

4.7 Implementação dos Extensores

Sabendo que alguns valores provenientes de instruções enviadas da Memória de Instruções necessitariam de extensão de bits para alcançar exatos 32 e manter a simetria de dados, foram projetados dois extensores.

4.7.1 Extensor de 16 para 32 bits

O primeiro, desenvolvido para o número Imediato de 16 bits, dado por instruções tipo I, segue o seguinte padrão:

- Uma entrada de 16 bits referente ao Imediato vindo de uma instrução tipo I, chamada **Imediato_tam16**;
- Uma saída de 32 bits que é um registrador chamado **Imediato**, mantendo o valor dado pela instrução simetricamente.

Sendo sua implementação em Verilog da seguinte forma:

```
1 module Extensor_16 (imediato_tam16, imediato);
2
3     input [15:0] imediato_tam16; //Entrada do IMEDIATO com tamanho de 16 bits
4     output reg [31:0] imediato; //Saída de IMEDIATO de 32 bits
5
6     always @(*)
7     begin
8         if(imediato_tam16[15]) begin
9             imediato = {16'b1111111111111111, imediato_tam16};
10        end else begin
11            imediato = {16'b0000000000000000, imediato_tam16};
12        end
13    end
14 endmodule
```

Havendo uma análise do último bit de **Imediato_tam16** para saber se o número existente nele é positivo ou negativo, temos que a cada mudança deste, existem as seguintes opções dependendo de **Imediato_tam16[15]**:

- Caso 1: O número é negativo, **Imediato** torna-se uma concatenação de 16 bits de 0 e o **Imediato_tam16**;
- Caso 0: O número é positivo, **Imediato** torna-se uma concatenação de 16 bits de 1 e o **Imediato_tam16**.

4.7.2 Extensor de 26 para 32 bits

O segundo, desenvolvido para o Endereço de 26 bits, dado por instruções tipo J, segue o seguinte padrão:

- Uma entrada de 26 bits referente ao Endereço vindo de uma instrução tipo J, chamada **Endereco_tam26**;
- Uma saída de 32 bits que é um registrador chamado **Endereco**, mantendo o valor dado pela instrução simetricamente.

Sendo sua implementação em Verilog da seguinte forma:

```

1 module Extensor_26 (endereco_tam26, endereco);
2
3     input [25:0] endereco_tam26; //Entrada do ENDERECO de 26 bits
4     output reg [31:0] endereco; //Saida de ENDERECO 32 bits
5
6     always @(*)
7     begin
8         endereco = {6'b000000, endereco_tam26};
9     end
10 endmodule

```

Por se tratar de um numero natural não há necessidade de verificação de sinal, portanto a cada mudança da entrada, o registrador **Endereco** torna-se uma concatenação de 6 bits de 0 e **Endereco_tam26**.

4.8 Implementação dos Multiplexadores

Com a transição de vários dados simultaneamente, foi necessário o desenvolvimento de multiplexadores que, com controladores oriundos da UC, indicam qual dado se utilizar dependendo da instrução dada, totalizando em quatro multiplexadores primordiais.

4.8.1 Multiplexador do PC

Com o intuito de decidir qual será a próxima posição do PC, foi planejado e desenvolvido o multiplexador deste. Possibilitando quatro opções no total, o multiplexador contém os seguintes elementos:

- Uma entrada de 32 bits referente ao valor atual do PC, chamada **PC**;
- Uma entrada de 32 bits referente ao Imediato vindo de uma instrução tipo I, chamada de **Imediato**;
- Uma entrada de 32 bits referente ao Endereço vindo de uma instrução tipo J, chamada de **Endereco**;
- Uma entrada de 32 bits referente ao Dado vindo do Banco de Registradores, chamada de **Dado__1**;

- Uma entrada referente ao controle vindo da UC, para saber qual será o valor de **Novo_PC**, chamada de **Mux_PC**;
- Uma saída de 32 bits que é um registrador chamado **Novo_PC**, que indica o valor da próxima posição de PC (dependendo da indicação dada por **Mux_PC**).

Sendo sua implementação em Verilog da seguinte forma:

```

1  module Multiplex_PC (PC, imediato, endereco, dado_1, mux_PC, novo_PC);
2
3      input  [31:0] PC;                      //Entrada do PC
4      input  [31:0] imediato;                //Entrada do IMEDIATO
5      input  [31:0] endereco;                //Entrada do ENDEREÇO
6      input  [31:0] dado_1;                  //Entrada do DADO 1
7      input   [1:0] mux_PC;                  //Entrada do CONTROLADOR
8      output reg [31:0] novo_PC;             //Saída do novo valor para PC
9
10     always @(*)
11     begin
12         case (mux_PC)
13             0:
14                 novo_PC = PC + 1;
15                                     //CASO 0: PC = PC + 1
16             1:
17                 novo_PC = PC + 1 + $signed(imediato);          //CASO 1:
18                 PC = PC + 1 + IMEDIATO
19             2:
20                 novo_PC = endereco;
21                                     //CASO 2: PC = ENDEREÇO
22             3:
23                 novo_PC = dado_1;
24                                     //CASO 3: PC = R[s]
25         endcase
26     end
27 endmodule

```

Onde, sensível à qualquer entrada, o novo valor de PC depende da instrução que está sendo processada e é indicada pelo **Mux_PC** em quatro casos dependendo do valor deste:

- Caso 0: O próximo valor de PC acresce em apenas uma linha, ou seja, **Novo_PC** toma o valor de PC mais 1;
- Caso 1: O próximo valor de PC se baseia num *branch*, ou seja, dependendo de uma comparação realizada na ULA, **Mux_PC** toma o valor de PC mais 1 mais o Imediato dado pela instrução tipo I;
- Caso 2: O próximo valor de PC se baseia num *jump*, ou seja, **Mux_PC** toma o valor do **Endereço** dado pela instrução tipo J;
- Caso 3: O próximo valor de PC se baseia num *jumpR*, ou seja, **Mux_PC** toma o valor de **Dado_1** dado pela instrução tipo J (nesse caso um pulo para um dado contido num registrador).

4.8.2 Multiplexador do Registrador de Escrita

Com o intuito de decidir qual Endereço dar para realizar uma possível escrita no Banco de Registradores, foi planejado e desenvolvido um multiplexador para tal escolha. Possibilitando três opções no total, o multiplexador contém os seguintes elementos;

- Uma entrada de 5 bits referente ao Endereço de "R[t]" vindo de instruções tipo I, chamada de **Endereco_2**;
- Uma entrada de 5 bits referente ao Endereço de "R[d]" vindo de instruções tipo R, chamada de **Endereco_3**;
- Uma entrada referente ao controle vindo da UC, para saber qual Endereço deverá ser passado para o Banco de Registradores, chamada de **Mux_REGISTRADOR**;
- Uma saída que é um registrador de 5 bits chamado **Endereco_Escrita**, que indica qual Endereço deverá ser passado para a possível escrita no Banco de Registradores.

Sendo sua implementação em Verilog da seguinte forma:

```

1 module Multiplex_OperandoREG (endereco_2, endereco_3, mux_REGISTRADOR, endereco_escrita);
2
3     input  [4:0] endereco_2;                                //Entrada do ENDEREÇO por
4     input  [4:0] endereco_3;                                //Entrada do ENDEREÇO por
5     input  [1:0] mux_REGISTRADOR;                            //Entrada do CONTROLADOR
6     output reg [4:0] endereco_escrita;                      //Saída do ENDEREÇO de escrita
7
8     always @(*)
9     begin
10         case(mux_REGISTRADOR)
11             0:
12                 endereco_escrita = 0;
13             1:
14                 endereco_escrita = endereco_2;
15             2:
16                 endereco_escrita = endereco_3;
17         endcase
18     end
19 endmodule

```

Onde, sensível a qualquer entrada, dependendo do valor de **Mux_REGISTRADOR**, há três possibilidades:

- Caso 0: O **Endereco_Escrita** toma o valor de 0, indicando que não há endereço para ser escrito, apresentando o endereço do registrador fixo com valor zero;
- Caso 1: O **Endereco_Escrita** toma o valor de **Endereco_2**, indicando que a instrução é tipo I e entregando o endereço do registrador R[t] escolhido;

- Caso 2: O **Endereco_Escrita** toma o valor de **Endereco_3**, indicando que a instrução é tipo R e entregando o endereço do registrador R[d] escolhido.

4.8.3 Multiplexador do Dado para a ULA

Com o intuito de decidir qual será o Dado entregue a ULA para possivelmente realizar seus cálculos (realizando na grande maioria das instruções), foi planejado e desenvolvido um multiplexador para tal escolha. Possibilitando duas opções no total, o multiplexador contém os seguintes elementos;

- Uma entrada de 32 bits referente ao segundo Dado vindo do Banco de Registradores, chamada de **Dado_2**;
- Uma entrada de 32 bits referente ao Imediato vindo de uma instrução tipo I, chamada de **Imediato**;
- Uma entrada referente ao controle vindo da UC, para saber qual Dado deverá ser passado para a ULA, chamada de **Mux_ULA**;
- Uma saída que é um registrador de 32 bits chamado **Dado_ULA**, que indica qual Dado deverá ser passado para a possível realização de cálculo na ULA.

Sendo sua implementação em Verilog da seguinte forma:

```

1 module Multiplex_OperandoULA (dado_2, imediato, mux_ULA, dado_ULA);
2
3     input [31:0] dado_2;                                //Entrada do DADO 2
4     input [31:0] imediato;                              //Entrada do IMEDIATO
5     input mux_ULA;                                       //Entrada do CONTROLADOR
6     output reg [31:0] dado_ULA;                         //Saída do DADO ULA
7
8     always @(*)
9     begin
10         case (mux_ULA)
11             0:
12                 dado_ULA = dado_2;
13             1:
14                 dado_ULA = imediato;
15         endcase
16     end
17 endmodule

```

Onde, sensível a qualquer entrada, dependendo do valor de **Mux_ULA**, há duas possibilidades:

- Caso 0: O **Dado_ULA** toma o valor de **Dado_2**, indicando que a instrução é do tipo R e os Dados utilizados na ULA serão ambos do Banco de Registradores;

- Caso 1: O **Dado_ULA** toma o valor de **Dado_2**, indicando que a instrução é do tipo I e os Dados utilizados na ULA serão um do Banco de Registradores e outro um Imediato.

4.8.4 Multiplexador do Dado de Escrita

Com o intuito de decidir qual será o Dado entregue para o Banco de Registradores para realizar uma possível escrita neste (nota-se a relação direta com o Multiplexador do Registrador de Escrita, um define "onde" e outro define "o que"), foi planejado e desenvolvido um multiplexador para tal escolha. Possibilitando três opções no total, o multiplexador contém os seguintes elementos;

- Uma entrada de 32 bits referente ao resultado dado pela ULA, chamada de **Resultado_ULA**;
- Uma entrada de 32 bits referente à um dado vindo da Memória de Dados, chamada de **Memoria_Dados**;
- Uma entrada de 32 bits referente à um dado vindo do *input* do usuário, chamada de **Dado_Escrita**;
- Uma entrada referente ao controle vindo da UC, para saber qual Dado deverá ser passado para o Banco de Registradores, chamada de **Mux_ESCRITA**;
- Uma saída que é um registrador de 32 bits chamado **Dado_Escrita**, que indica qual Dado deverá ser passado para a possível escrita no Banco de Registradores.

Sendo sua implementação em Verilog da seguinte forma:

```

1  module Multiplex_OperandoESCRITA (resultado_ULA, memoria_dados, dado_entrada, mux_ESCRITA
    , dado_escrita);
2
3      input  [31:0] resultado_ULA;           //Entrada do DADO do resultado da
        ULA
4      input  [31:0] memoria_dados;         //Entrada do DADO da memoria de
        dados
5      input  [31:0] dado_entrada;          //Entrada do DADO do input
6      input  [1:0] mux_ESCRITA;            //Entrada do CONTROLADOR
7      output reg [31:0] dado_escrita;      //Saida do DADO que sera escrito
8
9      always @(*)
10         begin
11             case(mux_ESCRITA)
12                 0:
13                     dado_escrita = resultado_ULA;
14                 1:
15                     dado_escrita = memoria_dados;
16                 2:
17                     dado_escrita = dado_entrada;
18             endcase

```

```

19         end
20     endmodule

```

Onde, sensível a qualquer entrada, dependendo do valor de **Mux_ESCRITA**, há três possibilidades:

- Caso 0: O **Dado_Escrita** toma o valor de **Resultado_ULA**, indicando que o Dado a ser possivelmente escrito deverá ser o resultado da ULA;
- Caso 1: O **Dado_Escrita** toma o valor de **Memoria_Dados**, indicando que o Dado a ser possivelmente escrito deverá ser aquele vindo da Memória de Dados;
- Caso 3: O **Dado_Escrita** toma o valor de **Dado_Entrada**, indicando que o Dado a ser possivelmente escrito deverá ser o *input* dado pelo usuário.

4.9 Implementação do Banco de Registradores

Como proposto inicialmente no projeto, houve a necessidade de ter um espaço utilizado a todo momento para transicionar os dados e, diferente da Memória de Dados, salvar temporariamente estes (salvo os valores fixos usados para comparações e afins). Portanto, chegando ao ponto de projetar e desenvolver um Banco de Registradores com os seguintes elementos:

- Uma entrada de 5 bits referente ao Endereço 1 dado por uma instrução do tipo R ou I, ou seja "s" de R[s], chamada de **Endereco_1**;
- Uma entrada de 5 bits referente ao Endereço 2 dado por uma instrução do tipo R ou I, ou seja "t" de R[t], chamada de **Endereco_1**;
- Uma entrada de 5 bits referente ao Endereço de Escrita dado pelo Multiplexador do Registrador de Escrita (podendo ser "t" ou "d"), chamada de **Endereco_Escrita**;
- Uma entrada de 32 bits referente ao Dado de Escrita dado pelo Multiplexador do Dado de Escrita, chamada de **Dado_Escrita**;
- Uma entrada referente ao e chamada de **clock** do FPGA;
- Uma entrada referente ao controle vindo da UC, para saber se deverá ou não escrever o **Dado_Escrita** no **Endereco_Escrita**, chamada de **Controle_REGISTRADOR**;
- Uma saída de 32 bits que passa adiante o Dado existente em **Registrador[Endereco_1]**, chamada de **Dado_1**;
- Uma saída de 32 bits que passa adiante o Dado existente em **Registrador[Endereco_2]**, chamada de **Dado_2**;

- Um registrador matricial de 32 Registradores com tamanho de 32 bits, sendo este o Banco de Registradores chamado de **Registrador**.

Sendo sua implementação em Verilog da seguinte forma:

```

1  module Banco_Registradores (endereco_1, endereco_2, endereco_escrita, dado_escrita, clock
    , controle_REGISTRADOR, dado_1, dado_2);
2
3      input  [4:0]endereco_1;                //Entrada do ENDERECO do registrador 1 (R
        [s])
4      input  [4:0]endereco_2;                //Entrada do ENDERECO do registrador 2 (R
        [t])
5      input  [4:0]endereco_escrita;          //Entrada do ENDERECO do registrador (R[t]/R[d])
6      input  [31:0]dado_escrita;              //Entrada do DADO a ser escrito
7      input  clock;                          //Entrada do CLOCK
8      input  controle_REGISTRADOR;           //Entrada do CONTROLADOR
9      output signed [31:0]dado_1;             //Saida do DADO 1 a ser utilizado
10     output signed [31:0]dado_2;             //Saida do DADO 2 a ser utilizado
11
12     reg [31:0]registrador[31:0];            //Banco de 32x32 Registradores (REGISTRADOR)
13
14     initial registrador[32'd0] = 0;
15
16     always @(posedge clock)
17     begin
18         if(controle_REGISTRADOR) registrador[endereco_escrita] = dado_escrita;
19     end
20
21     assign dado_1 = registrador[endereco_1];
22     assign dado_2 = registrador[endereco_2];
23 endmodule

```

Sabendo que a escrita no Banco de Registradores é sensível à mudança apenas na subida **clock**, o **Dado_Escrita** é inserido no **Registrador[Endereco_Escrita]** apenas quando o **Controle_REGISTRADOR** apresenta o valor 1 em tal mudança, porém os Dados passados adiante estão sempre atualizados de acordo com os endereços dados. É interessante a ressalva de que (como pode ser visto no bloco *Initial*) o **Registrador[0]** começa e se mantém com o valor 0 dentro de si.

4.10 Implementação da ULA

Por se tratar de uma implementação muito extensa, esta foi demarcada como um apêndice deste relatório e se encontra em [Apêndice A](#). A ULA foi projetada e implementada para realizar todas as instruções aritméticas, lógicas e algumas de controle e condicionais (mais especificamente todas as instruções que contem algum "opcode" de ULA descrito na [Figura 15](#)). Contendo os seguintes elementos:

- Uma entrada de 32 bits referente ao Dado 1 vindo do Banco de registradores, chamada de **Dado_1**;

- Uma entrada de 32 bits referente ao Dado vindo do multiplexador de dados para ULA, chamada de **Dado_ULA**;
- Uma entrada de 5 bits referente ao *shamt* vindo de uma instrução do tipo R, chamada **Shamt**;
- Uma entrada referente ao controle vindo da UC, para saber qual a função deverá ser realizada envolvendo os dados citados, chamada de **Controle_ULA**;
- Uma saída que é um registrador de 32 bits chamado de **Resultado_ULA**, que indica o resultado da função selecionada utilizando os dados passados;
- Uma saída que é um registrador chamado **Zero** que é conhecido como *flag zero*, indicando normalmente resultado de comparações e muito utilizado em *branches*.

Como foi apresentado no conjunto de instruções, dependendo do **Controle_ULA**, a ULA realizará uma operação utilizando ambas as entradas (ou apenas uma) e colocará tal resultado em **Resultado_ULA**, passando adiante tal resultado. Um ponto interessante é o **Shamt** ser utilizado apenas em operações de deslocamento de bits; assim como vale ressaltar que o bloco *Always* é sensível à qualquer entrada, realizando a operação desejada a qualquer mudança de entrada apresentada.

4.11 Implementação da UC

Por se tratar de uma implementação muito extensa, esta foi demarcada como um apêndice deste relatório e se encontra em [Apêndice B](#). Sendo o cérebro e tradutor de instruções submetidas pela Memória de Instruções pre-escrita pelo programador, a Unidade de Controle (UC) foi implementada com os seguintes elementos:

- Uma entrada de 32 bits referente à uma instrução submetida pela Memória de Instruções, chamada de **Instrucao**;
- Uma entrada referente à *flag* (e chamada de) **Zero**;
- Uma saída que é um registrador chamado de **Controle_Entrada**, indica se há *input* do usuário;
- Uma saída que é um registrador chamado de **Controle_Saida**, indica se há *output* para o usuário;
- Uma saída que é um registrador chamado de **Controle_ULA** contendo 5 bits, indica qual é a operação a ser realizada na ULA;

- Uma saída que é um registrador chamado de **Controle_MemoriaDADOS**, indica se há ou não escrita na Memória de Dados;
- Uma saída que é um registrador chamado de **Controle_REGISTRADOR**, indica se há ou não escrita no Banco de Registradores;
- Uma saída de um registrador chamado de **Mux_PC**, usado para controlar qual escolha o Multiplexador do PC deve tomar;
- Uma saída de um registrador chamado de **Mux_ULA**, usado para controlar qual escolha o Multiplexador de Dado para a ULA deve tomar;
- Uma saída de um registrador chamado de **Mux_REGISTRADOR**, usado para controlar qual escolha o Multiplexador de Endereço do Registrador de escrita deve tomar;
- Uma saída de um registrador chamado de **Mux_ESCRITA**, usado para controlar qual escolha o Multiplexador de Dado de escrita deve tomar;

Sabendo que os blocos *Always* são sensíveis às entradas **Instrucao** e **Zero**, a implementação da UC gira em torno destes dados. Traduzindo **Instrucao** para o "opcode" e, quando necessário, trazendo "funct", através dos controladores indica qual instrução está sendo executada e quais dados devem transitar pelo processador e como.

4.12 Implementação da interface de E/S

Como não foi possível durante o transitar do projeto dispor de um kit FPGA em mãos, as interfaces foram simuladas em Verilog para entrar com valores pela "entrada" e apresentar valores pela "saída" digitalmente.

4.12.1 Interface de Entrada

Tendo como objetivo dar valores diretos para serem escritos no Banco de Registradores (instrução *in*) na simulação, a Interface de Entrada foi projetada da seguinte maneira:

- Uma entrada de 32 bits referente ao dado de *input* vindo do usuário, chamada de **Entrada**;
- Uma entrada referente ao controle vindo da UC, para saber se deverá ser usado **Entrada** ou não, chamada de **Controle_Entrada**;
- Uma saída de 32 bits que é um registrador chamado de **Nova_Entrada**, passa o valor de **Entrada** caso deva (indicado por **Controle_Entrada**).

Sendo sua implementação em Verilog da seguinte forma:

```

1 module Entrada (entrada, controle_entrada, nova_entrada);
2
3     input [31:0] entrada; //Entrada do dado para
        input
4     input controle_entrada; //Entrada do CONTROLE de input
5     output reg [31:0] nova_entrada; //Saida do input
6
7     always @(*)
8         begin
9             if(controle_entrada) nova_entrada = entrada;
10            else nova_entrada = 0;
11        end
12
13 endmodule

```

Onde, sensível a mudança de qualquer entrada, caso **Controle_Entrada** indique com o valor 1, **Nova_Entrada** recebe o valor de **Entrada**, caso contrário, recebe o valor zero.

4.12.2 Interface de Saída

Tendo como objetivo receber valores do Banco de Registradores para serem apresentados (instrução *out*) na simulação, a Interface de Saída foi projetada da seguinte maneira:

- Uma entrada de 32 bits referente ao dado vindo do Banco de Registradores, chamada de **Dado_1**;
- Uma entrada referente ao controle vindo da UC, para saber se deverá ser mostrado **Dado_1** ou não, chamada de **Controle_Saida**
- Uma saída de 32 bits que é um registrador chamado de **Saida**, apresentando o valor dado por **Dado_1** na simulação como um *output*.

Sendo sua implementação em Verilog da seguinte forma:

```

1 module Saida (dado_1, controle_saida, saida);
2
3     input [31:0] dado_1; //Entrada do dado para output
4     input controle_saida; //Entrada do CONTROLE de output
5     output reg [31:0] saida; //Saida do output
6
7
8     always @(*)
9         begin
10            if(controle_saida) saida = dado_1;
11            else saida = 0;
12        end
13
14 endmodule


```

Onde, sensível a mudança de qualquer entrada, caso **Controle_Saida** indique com o valor 1, **Saida** recebe o valor de **Dado_1**, caso contrário, recebe o valor zero.

4.13 Concatenação dos módulos implementados

Uma vez que o projeto tinha todos os módulos planejados implementados de fato em lógica programável Verilog, a concatenação destes foi realizada num arquivo “.bdf” pela facilidade proposta em tal tipo de esquematização e pela forma mais didática e visual de como o processador se monta pelas entradas e saídas descritas durante as implementações individuais. Atribuindo conforme o *datapath* primordialmente planejado incitava, juntamente com a atualização da implementação de uma UC, o processador inteiro pode ser vista em [Figura 16](#).


Figura 16 – Concatenação do processador esquematizado

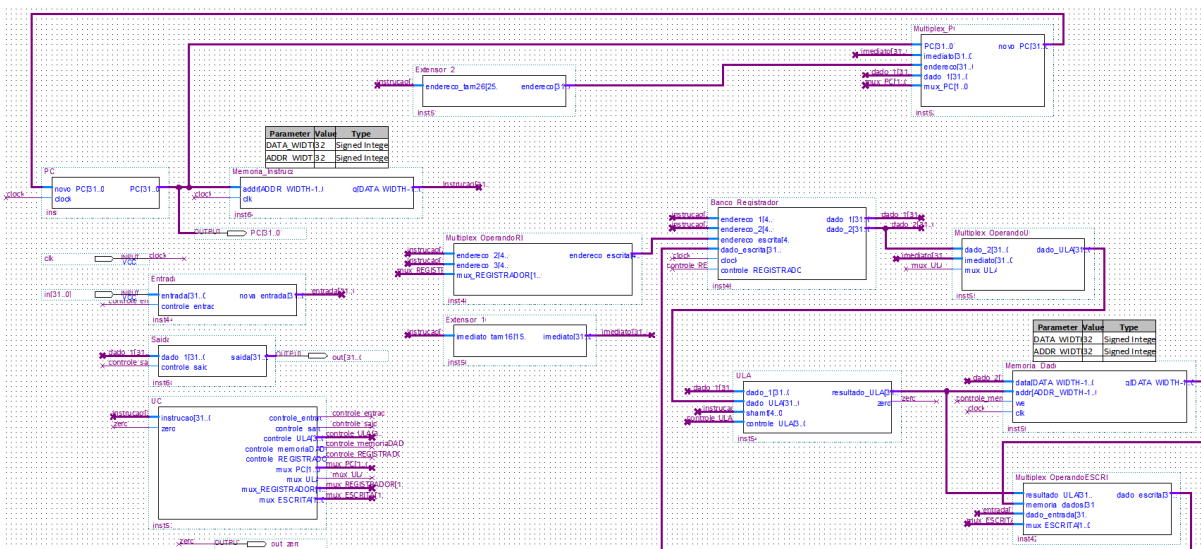

Fonte: Autor

4.14 Nova esquematização do *Datapath*

Apenas realizando pequenas alterações que foram necessárias durante a implementação, sendo a maior delas a introdução de uma UC e as interfaces E/S, um novo *datapath* foi elaborado para coincidir com a concatenação do processador e demonstrar de forma mais minimalista e bem organizada tal processador, que pode ser vista em [Figura 17](#).

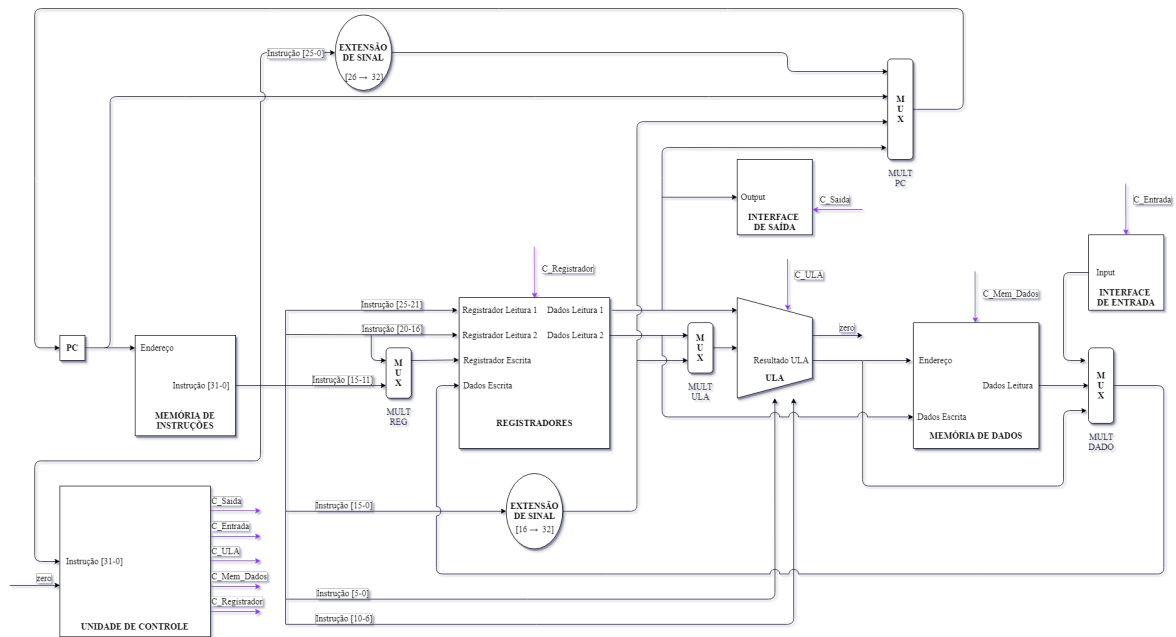Figura 17 – *Datapath* atualizado

Fonte: Autor


É importante a ressalva de que todos os multiplexadores tem também sinais de controle oriundos da UC, porém não foram explicitados para melhor visibilidade dos principais elementos do *datapath*.

5 Resultados Obtidos e Discussões

Na intenção de realizar testes no sistema computacional projetado individualmente, ou seja de forma modular, e concatenado, utilizamos o Quartus Prime e suas simulações em formas de onda. Dessa forma pudemos gerar os seguintes resultados.

5.1 Simulação do PC

Figura 18 – Simulação do PC

 


Fonte: Autor

Realizada a simulação, que pode ser vista na [Figura 18](#), foi utilizado um **Novo_PC**, inserido manualmente, que indica para o **PC** qual valor ele deve ser na descida do **clock** conforme vista na implementação. Baseando e comparando com a proposta feita na implementação com o resultado da simulação, este módulo, individualmente, está de acordo com o comportamento apresentado, confirmando o fato de ser um PC funcional.

5.2 Simulação do Banco de Registradores

Figura 19 – Simulação do Banco de Registradores

 

Fonte: Autor

Realizada a simulação, que pode ser vista na [Figura 19](#), foram utilizados, a cada dois **clocks**, valores variados inseridos manualmente nos três endereços de entrada possíveis

(**Endereco__1**, **Endereco__2** e **Endereco__Escrita**), juntamente de um sinal positivo para **Controle__REGISTRO** na primeira metade da simulação (permitindo a escrita no **Endereco__Escrita** no valor de **Dado__Escrita**, também inserido manualmente) nos seguintes cenários:

- Cenário 1:

Endereco__1 recebe 1;

Endereco__2 recebe 2;

Endereco__Escrita recebe 2;

Controle__REGISTRO recebe 1, autorizando a escrita na subida do *clock*;

Dado__Escrita recebe 100;

Dado__1 apresenta 0;

Dado__2 apresenta 0 até a primeira subida, e 100 após esta.

- Cenário 2:

Endereco__1 recebe 10;

Endereco__2 recebe 20;

Endereco__Escrita recebe 30;

Controle__REGISTRO recebe 1, autorizando a escrita na subida do *clock*;

Dado__Escrita recebe 200;

Dado__1 apresenta 0;

Dado__2 apresenta 0.

- Cenário 3:

Endereco__1 recebe 1;

Endereco__2 recebe 2;

Endereco__Escrita recebe 0;

Controle__REGISTRO recebe 0, negando a escrita na subida do *clock*;

Dado__Escrita recebe 300;

Dado__1 apresenta 0;

Dado__2 apresenta 100, provando que houve a escrita e esta se mantém desde o "Cenário 1".

- Cenário 4:

Endereco__1 recebe 20;

- Extensor de 26 bits: Neste caso, os valores inseridos em **Imediato_tam26** foram ambos positivos porém diferentes (uma vez que para o Endereço de PC, não existe valor negativo), sendo seu resultado, o mesmo numero inserido apenas estendido até 32 bits.


Conforme a simulação apresentou em ambos os casos, a proposta feita durante o desenvolvimento de apenas estender os valores dados na intenção de manter a simetria de 32 bits, sejam esses positivos ou negativos (para o caso do Imediato) foi mantida, portanto o módulo em questão apresenta individualmente comportamento esperado.

5.4 Simulação dos Multiplexadores

Realizando simulações individualmente em cada multiplexador implementado, foram obtidas as seguintes *waveforms*.

5.4.1 Multiplexador do PC

Figura 22 – Simulação do Multiplexador do PC

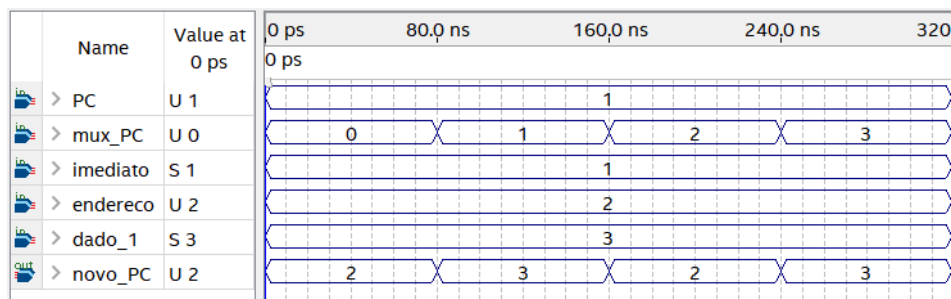

Fonte: Autor


Como pode ser observado na [Figura 22](#), inserido manualmente o valor 1 no **PC**, o **Mux_PC** varia de 0 até 3, apresentando os quatro casos de possibilidade deste multiplexador, obtendo os seguintes resultados:

- Caso 0: **novo_PC** toma o valor de **PC** e soma 1;
- Caso 1: **novo_PC** toma o valor de **PC** mais 1 e soma com o valor dado pelo **Imediato**;
- Caso 2: **novo_PC** toma o valor diretamente de **Endereco**;
- Caso 3: **novo_PC** toma o valor diretamente de **Dado_1**.

Conforme proposto pelo desenvolvimento deste multiplexador, as saídas apresentadas pelo **novo_PC** estão de acordo com cada caso dado pelo **Mux_PC**, portanto o módulo em questão apresenta individualmente comportamento esperado.

5.4.2 Multiplexador do Registrador de Escrita

Figura 23 – Simulação do Multiplexador do Registrador de Escrita

 

Fonte: Autor


Como pode ser observado na [Figura 23](#), inseridos manualmente os valores 5 e 10, respectivamente, nos endereços **Endereco_2** e **Endereco_3**, o **Mux_REGISTRADOR** varia de 0 até 2, apresentando os três casos de possibilidade deste multiplexador, obtendo os seguintes resultados:

- Caso 0: Caso default, **Endereco_Escrita** recebe diretamente o valor 0;
- Caso 1: **Endereco_Escrita** recebe o valor de **Endereco_2**, no caso 5;
- Caso 2: **Endereco_Escrita** recebe o valor de **Endereco_3**, no caso 10.

Conforme proposto pelo desenvolvimento deste multiplexador, as saídas apresentadas pelo **Endereco_Escrita** estão de acordo com cada caso dado pelo **Mux_REGISTRADOR**, portanto o módulo em questão apresenta individualmente comportamento esperado.

5.4.3 Multiplexador do Dado para a ULA

Figura 24 – Simulação do Multiplexador do Dado para a ULA

 

Fonte: Autor


Como pode ser observado na [Figura 24](#), inseridos manualmente os valores 10 e -10, respectivamente, no **Dado_2** e no **Imediato**, o **Mux_ULA** varia entre 0 e 1, apresentando os dois casos de possibilidade deste multiplexador, obtendo os seguintes resultados:

- Caso 0: **Dado_ULA** recebe o valor de **Dado_2**, no caso 10;
- Caso 1: **Dado_ULA** recebe o valor de **Imediato**, no caso -10.

Conforme proposto pelo desenvolvimento deste multiplexador, as saídas apresentadas pelo **Dado_ULA** estão de acordo com cada caso dado pelo **Mux_ULA**, portanto o módulo em questão apresenta individualmente comportamento esperado.

5.4.4 Multiplexador do Dado de Escrita

Figura 25 – Simulação do Multiplexador do Dado de Escrita

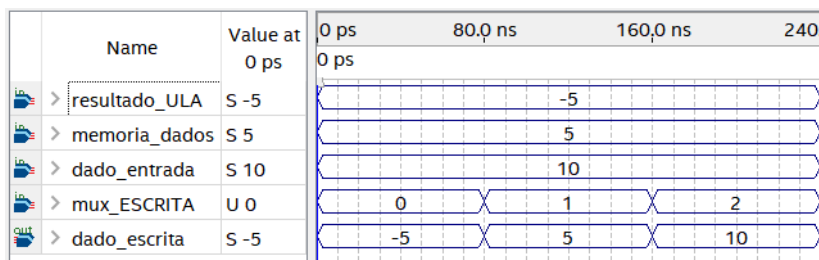

Fonte: Autor

Como pode ser observado na [Figura 25](#), inseridos manualmente os valores -5, 5 e 10, respectivamente, em **Resultado_ULA**, **Memoria_Dados** e **Dado_Entrada**, o **Mux_ESCRITA** varia de 0 até 2, apresentando os três casos de possibilidade deste multiplexador, obtendo os seguintes resultados:


- Caso 0: **Dado_Escrita** recebe o valor de **Resultado_ULA**, no caso -5;
- Caso 1: **Dado_Escrita** recebe o valor de **Memoria_Dados**, no caso 5;
- Caso 2: **Dado_Escrita** recebe o valor de **Dado_Entrada**, no caso 10.

Conforme proposto pelo desenvolvimento deste multiplexador, as saídas apresentadas pelo **Dado_Escrita** estão de acordo com cada caso dado pelo **Mux_ESCRITA**, portanto o módulo em questão apresenta individualmente comportamento esperado.

5.5 Simulação da ULA

A fim de testar todas as operações possíveis da ULA individualmente, foram realizadas três simulações que podem ser observadas na [Figura 26](#), [Figura 27](#) e [Figura 28](#).

Figura 26 – Simulação da ULA 1

 


Fonte: Autor

Na primeira simulação, foram inseridos manualmente os valores 10 e 5, respectivamente, nos dados **Dado_1** e **Dado_ULA** durante toda a simulação e sendo aplicados diferentes casos utilizando o **Controle_ULA**, sendo estes:

- Caso 0 - Operação "Default": Neste caso, independente dos dados de entrada, **Resultado_ULA** recebe o valor 0;
- Caso 1 - Operação "Move": **Resultado_ULA** recebe o valor de **Dado_1**, uma vez que há movimentação de um dado para outro, no caso 10;
- Caso 2 - Operação "Movei": **Resultado_ULA** recebe o valor de **Dado_ULA** (no fundo, um Imediato), uma vez que há movimentação de um dado para outro, no caso 5;
- Caso 4 - Operação "Soma com sinais": **Resultado_ULA** recebe a soma sinalizada entre **Dado_1** e **Dado_ULA**, no caso 15;
- Caso 5 - Operação "Subtração com sinais": **Resultado_ULA** recebe a subtração sinalizada entre **Dado_1** e **Dado_ULA**, no caso 5;
- Caso 6 - Operação "Multiplicação com sinais": **Resultado_ULA** recebe a multiplicação sinalizada entre **Dado_1** e **Dado_ULA**, no caso 50;
- Caso 7 - Operação "Divisão com sinais": **Resultado_ULA** recebe a divisão sinalizada entre **Dado_1** e **Dado_ULA**, no caso 2.

Figura 27 – Simulação da ULA 2

 


Fonte: Autor

Na segunda simulação, foram inseridos os valores 1 e 0, respectivamente, nos dados **Dado_1** e **Dado_ULA**, até o fim da primeira metade da simulação, e na segunda metade, também respectivamente, 1 e 1, sendo estes dados aplicados novamente à vários diferentes casos de operações utilizando **Controle_ULA**, sendo estes:

- Caso 8 - Operação "AND": **Resultado_ULA** recebe o resultado da função lógica "AND" realizada entre **Dado_1** e **Dado_ULA**, resultando na primeira metade, 0, e na segunda metade, 1;
- Caso 9 - Operação "OR": **Resultado_ULA** recebe o resultado da função lógica "OR" realizada entre **Dado_1** e **Dado_ULA**, resultando na primeira metade, 1, e na segunda metade, 1;
- Caso 10 - Operação "NOT": **Resultado_ULA** recebe o resultado da função lógica "NOT" realizada no **Dado_1**, resultando na primeira metade, 0, e na segunda metade, 0;
- Caso 11 - Operação "XOR": **Resultado_ULA** recebe o resultado da função lógica "XOR" realizada entre **Dado_1** e **Dado_ULA**, resultando na primeira metade, 1, e na segunda metade, 0.

Figura 28 – Simulação da ULA 3

 

Fonte: Autor

Na terceira e última simulação, foram inseridos manualmente os valores 2 e 0, respectivamente, nos dados **Dado_1** e **Dado_ULA** até o quinto caso apresentado nesta simulação utilizando **Controle_ULA**, para os últimos três casos (que são outras

alternativas para os três primeiros desta simulação) tivemos os valores, também respectivo aos dados, 2 e 2, sendo tais casos:

- Caso 12 - Operação "Igual que": Comparando **Dado_1** com **Dado_ULA**, temos que estes não são iguais na primeira tentativa, portanto **Resultado_ULA** recebe 0, na segunda tentativa os dados são iguais, portanto **Resultado_ULA** recebe 1;
- Caso 3 - Operação "Diferente de": Comparando **Dado_1** com **Dado_ULA**, temos que estes são diferentes na primeira tentativa, portanto **Resultado_ULA** recebe 1, na segunda tentativa os dados não são diferentes, portanto **Resultado_ULA** recebe 0;
- Caso 13 - Operação "Menor que": Comparando **Dado_1** com **Dado_ULA**, temos que **Dado_1** não é menor que **Dado_ULA** em ambas as tentativas, portanto **Resultado_ULA** recebe 0;
- Caso 14 - Operação "Desloca para esquerda": Utilizando **Shamt** para deslocar o **Dado_1** (em binário 0...0010) para a esquerda, temos que o **Resultado_ULA** recebe, em binário, o valor 0...1000, resultando no valor 8 em decimal;
- Caso 15 - Operação "Desloca para direita": Utilizando **Shamt** para deslocar o **Dado_1** (em binário 0...0010) para a direita, temos que o **Resultado_ULA** recebe, em binário, o valor 0...0000, resultando no valor 0 em decimal.

Terminadas todas as simulações, de todas as operações possíveis na ULA, conforme proposto pelo desenvolvimento desta, as saídas apresentadas pelo **Dado_Escrita** e pela *flag* **Zero** estão de acordo com cada caso dado pelo **Controle_ULA**, portanto o módulo em questão apresenta individualmente comportamento esperado. É interessante ressaltar que a *flag* **Zero** apenas toma valor 1 em casos positivos específicos de comparações e *branchs*, como pode ser observado, especificamente, na [Figura 28](#).

5.6 Simulação do Processador Concatenado

Uma vez concatenado todos os módulos individuais em um esquemático ".bdf", que pode ser visto na [Figura 16](#), concluindo no processador inteiro, o seguinte algoritmo, que pode ser visto brevemente na [subseção 4.6.1](#), que é uma espécie de Fibonacci, foi aplicado ao processador e enquanto era feita uma simulação, contida na [Figura 29](#):

1. Tipo R - "movei": $R[5] = 5$:

```
32'b000011_00000_00101_00000000000000101
```


6 Considerações Finais

Como consideração final do projeto de arquitetar e desenvolver um processador do zero em lógica programável para que pudesse ser interagido com programação exterior em baixo nível e utilizar um kit FPGA como interface de E/S, tivemos no percurso que, durante a primeira etapa esse pareceu fácil de se esquematizar e elaborar segundo a arquitetura base (MIPS32), uma vez que esta tinha muito material disponível em livros, sites e afins, assim como havia a disponibilidade de um relatório completo sobre o assunto para se basear, tornando a primeira etapa bastante teórica e repetitiva a certo ponto, porém sem dificuldades; durante a segunda etapa, relatada neste documento, houve a confirmação do sucesso em implementar o processador individualmente e concatenar tais módulos a fim de se obter um processador completo e funcional, provado pela realização de um algoritmo sofisticado a certo ponto, o "Fibonacci".

Apesar de algumas dificuldades no decorrer da implementação como a instabilidade e dificuldade de decisão em relação às subidas e descidas do *clock*, ou na exaustiva repetição de traduzir todas as instruções para a Unidade de Controle e, posteriormente, a ULA, o projeto se demonstrou satisfatório e muito cativante em toda sua magnitude.

Talvez um único ponto negativo em relação ao projeto num todo, justificável pelo período em que este foi produzido, seja a falta do kit FPGA citado para testes mais profundos e palpáveis de fato.

Terminado o projeto completamente em relação à esta matéria, os próximos passos contam com a implementação de mais instruções para manter o processador atualizado e com uma variedade maior de opções para que as próximas matérias que o utilize tenham maior facilidade de serem aproveitadas ao invés de serem pegadas de surpresa com a necessidade de algo a ser implementado, assim como contam com a otimização e organização desse projeto no geral, incluindo uma melhor implementação da interface de E/S baseada e pensada na interação com um kit FPGA em mãos.

Referências

- 1 HENNESY, J. L. *Arquitetura de Computadores: Uma Abordagem Quantitativa*. 5ª edição. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. Citado 3 vezes nas páginas 7, 15 e 16.
- 2 STALLINGS, W. *Arquitetura e Organização de Computadores*. 8ª edição. ed. São Paulo: Pearson Pratices Hall, 2010. Citado 3 vezes nas páginas 11, 12 e 14.
- 3 FLOYD, T. L. *Sistemas Digitais: Fundamentos e Aplicações*. 9ª edição. ed. Porto Alegre: Bookman, 2007. Citado 3 vezes nas páginas 17, 18 e 19.

Apêndices

APÊNDICE A – ULA

Código do arquivo ULA.v

```

1  module ULA (dado_1, dado_ULA, shamt, controle_ULA, resultado_ULA, zero);
2
3      input [31:0] dado_1;                                //Entrada do DADO 1
4      input [31:0] dado_ULA;                             //Entrada do DADO 2 ou IMEDIATO
5      input [4:0] shamt;                                  //Entrada do
        Shamt
6      input [3:0] controle_ULA;                           //Entrada do CONTROLADOR
7      output reg [31:0] resultado_ULA; //Saida do resultado da ULA
8      output reg zero;                                    //Flag zero
9
10     initial
11         begin
12             zero = 0;
13             resultado_ULA = 0;
14         end
15
16     always @(*)
17     begin
18         case(controle_ULA)
19             4'b0001:                                     //Move o DADO_1, ou seja, R[d] <- R[s] -
                move
20                 begin
21                     resultado_ULA = dado_1;
22                     zero = 0;
23                 end
24             4'b0010:                                     //Move o IMEDIATO, ou seja, R[t] <- IMD -
                movei
25                 begin
26                     resultado_ULA = dado_ULA;
27                     zero = 0;
28                 end
29             4'b0100:                                     //Soma com sinais - add, addi, load,
                store
30                 begin
31                     resultado_ULA = $signed(dado_1) + $signed(
32                         dado_ULA);
33                     zero = 0;
34                 end
35             4'b0101:                                     //Subtracao com sinais - sub, subi
                begin
36                     resultado_ULA = $signed(dado_1) - $signed(
37                         dado_ULA);
38                     zero = 0;
39                 end
40             4'b0110:                                     //Multiplicacao com sinais - mult
                begin
41                     resultado_ULA = $signed(dado_1) * $signed(
42                         dado_ULA);
43                 end
44         endcase
45     end

```

```

46         zero = 0;
47     end
48
49     4'b0111:          //Divisao com sinais - div
50     begin
51         if(dado_ULA == 32'd0) resultado_ULA = 32'd0;
52         //Divis o por 0
53         else resultado_ULA = $signed(dado_1) / $signed(
54             dado_ULA);
55         zero = 0;
56     end
57
58     4'b1000:          //AND entre os dados - and, andi
59     begin
60         resultado_ULA = (dado_1 && dado_ULA);
61         zero = 0;
62     end
63
64     4'b1001:          //OR entre os dados - or, ori
65     begin
66         resultado_ULA = (dado_1 || dado_ULA);
67         zero = 0;
68     end
69
70     4'b1010:          //NOT do DADO_1 - not
71     begin
72         resultado_ULA = !(dado_1);
73         zero = 0;
74     end
75
76     4'b1011:          //XOR entre os dados - xor
77     begin
78         resultado_ULA = (dado_1 ^ dado_ULA);
79         zero = 0;
80     end
81
82     4'b1100:          //Se DADO_1 for igual a DADO_ULA, 1, caso
83     contrario, 0 - beq, set
84     begin
85         if($signed(dado_1) == $signed(dado_ULA)) begin
86             resultado_ULA = 32'd1;
87             zero = 1;
88         end else begin
89             resultado_ULA = 32'd0;
90             zero = 0;
91         end
92     end
93
94     4'b0011:          //Se DADO_1 for diferente a DADO_ULA, 1,
95     caso contrario, 0 - bne
96     begin
97         if($signed(dado_1) != $signed(dado_ULA)) begin
98             resultado_ULA = 32'd1;
99             zero = 1;
100         end else begin
101             resultado_ULA = 32'd0;
102             zero = 0;
103         end
104     end
105
106     end
107
108 end

```

```

102         4'b1101:                //Se DADO_1 for menor que DADO_ULA, 1,
                                caso contrario, 0 - slt
103         begin
104         if($signed(dado_1) < $signed(dado_ULA))
                                begin
105         resultado_ULA = 32'd1;
106         zero = 1;
107         end else begin
                                resultado_ULA = 32'd0;
108         zero = 0;
109         end
110     end
111 end
112
113     4'b1110:                //Desloca DADO_1 para esquerda em SHAMT
                                bits - sll
114     begin
115         resultado_ULA = (dado_1 <<< shamt);
116         zero = 0;
117     end
118
119     4'b1111:                //Desloca DADO_1 para direita em SHAMT
                                bits - srl
120     begin
121         resultado_ULA = (dado_1 >>> shamt);
122         zero = 0;
123     end
124
125     default:
126     begin
127         resultado_ULA = 32'd0;
128         zero = 0;
129     end
130 endcase
131 end
132 endmodule

```


APÊNDICE B – UC

Código do arquivo UC.v

```

1 module UC (instrucao, zero, controle_entrada, controle_saida, controle_ULA,
  controle_memoriaDADOS, controle_REGISTRADOR, mux_PC, mux_ULA, mux_REGISTRADOR,
  mux_ESCRITA);
2
3     input [31:0] instrucao;                                //Entrada da INSTRUCAO
4     input zero;
5     //Entrada da flag ZERO
6     output reg controle_entrada;                            //Saida do CONTROLADOR do input
7     output reg controle_saida;                              //Saida do CONTROLADOR do
8     output
9     output reg [3:0] controle_ULA;                          //Saida do CONTROLADOR da ULA
10    output reg controle_memoriaDADOS;                        //Saida do CONTROLADOR da memoria de
11    dados
12    output reg controle_REGISTRADOR;                         //Saida do CONTROLADOR do banco
13    de registradores
14    output reg [1:0] mux_PC;                                 //Saida do CONTROLADOR do
15    mult do PC
16    output reg mux_ULA;                                       //Saida do
17    CONTROLADOR do mult da ULA
18    output reg [1:0] mux_REGISTRADOR;                       //Saida do CONTROLADOR do mult do
19    endereco de escrita
20    output reg [1:0] mux_ESCRITA;                            //Saida do CONTROLADOR do mult do
21    dado de escrita
22
23    initial begin
24        controle_entrada = 0;
25        controle_saida = 0;
26        controle_ULA = 0;
27        controle_memoriaDADOS = 0;
28        controle_REGISTRADOR = 0;
29        mux_PC = 0;
30        mux_ULA = 0;
31        mux_REGISTRADOR = 0;
32        mux_ESCRITA = 0;
33    end
34
35    always @(instrucao)
36    begin
37        if(instrucao[31:26]==6'b000000 && instrucao[5:0]==6'b000001)
38            controle_entrada = 1'b1;
39        else controle_entrada = 1'b0;    //Define se h   ou nao input
40
41        if(instrucao[31:26]==6'b000000 && instrucao[5:0]==6'b000010)
42            controle_saida = 1'b1;
43        else controle_saida = 1'b0;    //Define se h   ou nao output
44    end
45
46    always @(*)
47    case(instrucao[31:26])
48        6'b000000:                                           //Especifico do
49            Tipo R, o "real" OPCODE est   na FUNCT logo abaixo
50            case(instrucao[5:0])

```

```

40      6'b000001:                                     //Comando: in
41          begin
42              controle_ULA = 0;
43              //Codigo da ULA: R[d] toma INPUT
44              controle_memoriaDADOS = 0;                //NAO escrevendo
45              na memoria de dados
46              controle_REGISTRADOR = 1;                //SIM escrevendo
47              no banco de registrador
48              mux_PC = 0;
49              //NAO salta, PC toma PC + 1
50              mux_ULA = 0;
51              //DADO_ULA toma DADO 2 na ULA
52              mux_REGISTRADOR = 2;                      //
53              Utilizando ENDEREÇO 3 para escrever, ou seja, "
54              registrador[endereco_3]" ou "R[d]"
55              mux_ESCRITA = 2;
56              //INPUT para escrever no banco de registradores
57          end
58      6'b000010:                                     //Comando: out
59          begin
60              controle_ULA = 0;
61              //Codigo da ULA: OUTPUT toma R[s]
62              controle_memoriaDADOS = 0;                //NAO escrevendo
63              na memoria de dados
64              controle_REGISTRADOR = 0;                //NAO escrevendo
65              no banco de registrador
66              mux_PC = 0;
67              //NAO salta, PC toma PC + 1
68              mux_ULA = 0;
69              //DADO_ULA toma DADO 2 na ULA
70              mux_REGISTRADOR = 0;                      //Sem
71              endereco para escrever, ou seja, "registrador[0]" ou
72              "R[0]"
73              mux_ESCRITA = 0;
74              //Resultado da ULA para escrever no banco de
75              registradores
76          end
77      6'b000011:                                     //Comando: move
78          begin
79              controle_ULA = 4'b0001;                  //Codigo da ULA:
80              Mover Registrador
81              controle_memoriaDADOS = 0;                //NAO escrevendo
82              na memoria de dados
83              controle_REGISTRADOR = 1;                //SIM escrevendo
84              no banco de registrador
85              mux_PC = 0;
86              //NAO salta, PC toma PC + 1
87              mux_ULA = 0;
88              //DADO_ULA toma DADO 2 na ULA
89              mux_REGISTRADOR = 2;                      //
90              Utilizando ENDEREÇO 3 para escrever, ou seja, "
91              registrador[endereco_3]" ou "R[d]"
92              mux_ESCRITA = 0;
93              //Resultado da ULA para escrever no banco de
94              registradores
95          end
96      6'b000100:                                     //Comando: add
97          begin
98              controle_ULA = 4'b0100;                  //Codigo da ULA:
99              Soma

```

```

73         controle_memoriaDADOS = 0;           //NAO escrevendo
           na memoria de dados
74         controle_REGISTRADOR = 1;           //SIM escrevendo
           no banco de registrador
75         mux_PC = 0;
           //NAO salta, PC toma PC + 1
76         mux_ULA = 0;
           //DADO_ULA toma DADO 2 na ULA
77         mux_REGISTRADOR = 2;                 //
           Utilizando ENDERECO 3 para escrever, ou seja, "
           registrador[endereco_3]" ou "R[d]"
78         mux_ESCRITA = 0;
           //Resultado da ULA para escrever no banco de
           registradores
79         end
80         6'b000101:                           //Comando: sub
81         begin
82             controle_ULA = 4'b0101;           //Codigo da ULA:
           Subtracao
83             controle_memoriaDADOS = 0;         //NAO escrevendo
           na memoria de dados
84             controle_REGISTRADOR = 1;         //SIM escrevendo
           no banco de registrador
85             mux_PC = 0;
           //NAO salta, PC toma PC + 1
86             mux_ULA = 0;
           //DADO_ULA toma DADO 2 na ULA
87             mux_REGISTRADOR = 2;             //
           Utilizando ENDERECO 3 para escrever, ou seja, "
           registrador[endereco_3]" ou "R[d]"
88             mux_ESCRITA = 0;
           //Resultado da ULA para escrever no banco de
           registradores
89         end
90         6'b000110:                           //Comando: mult
91         begin
92             controle_ULA = 4'b0110;           //Codigo da ULA:
           Multiplicacao
93             controle_memoriaDADOS = 0;         //NAO escrevendo
           na memoria de dados
94             controle_REGISTRADOR = 1;         //SIM escrevendo
           no banco de registrador
95             mux_PC = 0;
           //NAO salta, PC toma PC + 1
96             mux_ULA = 0;
           //DADO_ULA toma DADO 2 na ULA
97             mux_REGISTRADOR = 2;             //
           Utilizando ENDERECO 3 para escrever, ou seja, "
           registrador[endereco_3]" ou "R[d]"
98             mux_ESCRITA = 0;
           //Resultado da ULA para escrever no banco de
           registradores
99         end
100        6'b000111:                           //Comando: div
101        begin
102            controle_ULA = 4'b0111;           //Codigo da ULA:
           Divisao
103            controle_memoriaDADOS = 0;         //NAO escrevendo
           na memoria de dados

```

```

104         controle_REGISTRADOR = 1;           //SIM escrevendo
105         no banco de registrador
106     mux_PC = 0;
107         //NAO salta, PC toma PC + 1
108     mux_ULA = 0;
109         //DADO_ULA toma DADO 2 na ULA
110     mux_REGISTRADOR = 2;           //
111         Utilizando ENDEREÇO 3 para escrever, ou seja, "
112         registrador[endereco_3]" ou "R[d]"
113     mux_ESCRITA = 0;
114         //Resultado da ULA para escrever no banco de
115         registradores
116 end
117 6'b001000:           //Comando: and
118     begin
119         controle_ULA = 4'b1000;           //Codigo da ULA:
120         AND
121         controle_memoriaDADOS = 0;           //NAO escrevendo
122         na memoria de dados
123         controle_REGISTRADOR = 1;           //SIM escrevendo
124         no banco de registrador
125         mux_PC = 0;
126         //NAO salta, PC toma PC + 1
127     mux_ULA = 0;
128         //DADO_ULA toma DADO 2 na ULA
129     mux_REGISTRADOR = 2;           //
130         Utilizando ENDEREÇO 3 para escrever, ou seja, "
131         registrador[endereco_3]" ou "R[d]"
132     mux_ESCRITA = 0;
133         //Resultado da ULA para escrever no banco de
134         registradores
135 end
136 6'b001001:           //Comando: or
137     begin
138         controle_ULA = 4'b1001;           //Codigo da ULA:
139         OR
140         controle_memoriaDADOS = 0;           //NAO escrevendo
141         na memoria de dados
142         controle_REGISTRADOR = 1;           //SIM escrevendo
143         no banco de registrador
144         mux_PC = 0;
145         //NAO salta, PC toma PC + 1
146     mux_ULA = 0;
147         //DADO_ULA toma DADO 2 na ULA
148     mux_REGISTRADOR = 2;           //
149         Utilizando ENDEREÇO 3 para escrever, ou seja, "
150         registrador[endereco_3]" ou "R[d]"
151     mux_ESCRITA = 0;
152         //Resultado da ULA para escrever no banco de
153         registradores
154 end
155 6'b001010:           //Comando: not
156     begin
157         controle_ULA = 4'b1010;           //Codigo da ULA:
158         NOT
159         controle_memoriaDADOS = 0;           //NAO escrevendo
160         na memoria de dados
161         controle_REGISTRADOR = 1;           //SIM escrevendo
162         no banco de registrador

```



```

135         mux_PC = 0;
136             //NAO salta, PC toma PC + 1
137         mux_ULA = 0;
138             //DADO_ULA toma DADO 2 na ULA
139         mux_REGISTRADOR = 2;
140             //
141             Utilizando ENDERECO 3 para escrever, ou seja, "
142             registrador[endereco_3]" ou "R[d]"
143         mux_ESCRITA = 0;
144             //Resultado da ULA para escrever no banco de
145             registradores
146     end
147     6'b001011:
148         begin
149             controle_ULA = 4'b1011;
150                 //Codigo da ULA:
151                 XOR
152             controle_memoriaDADOS = 0;
153                 //NAO escrevendo
154                 na memoria de dados
155             controle_REGISTRADOR = 1;
156                 //SIM escrevendo
157                 no banco de registrador
158         mux_PC = 0;
159             //NAO salta, PC toma PC + 1
160         mux_ULA = 0;
161             //DADO_ULA toma DADO 2 na ULA
162         mux_REGISTRADOR = 2;
163             //
164             Utilizando ENDERECO 3 para escrever, ou seja, "
165             registrador[endereco_3]" ou "R[d]"
166         mux_ESCRITA = 0;
167             //Resultado da ULA para escrever no banco de
168             registradores
169     end
170     6'b001100:
171         begin
172             controle_ULA = 4'b1100;
173                 //Codigo da ULA:
174                 DADO 1 == DADO 2
175             controle_memoriaDADOS = 0;
176                 //NAO escrevendo
177                 na memoria de dados
178             controle_REGISTRADOR = 1;
179                 //SIM escrevendo
180                 no banco de registrador
181         mux_PC = 0;
182             //NAO salta, PC toma PC + 1
183         mux_ULA = 0;
184             //DADO_ULA toma DADO 2 na ULA
185         mux_REGISTRADOR = 2;
186             //
187             Utilizando ENDERECO 3 para escrever, ou seja, "
188             registrador[endereco_3]" ou "R[d]"
189         mux_ESCRITA = 0;
190             //Resultado da ULA para escrever no banco de
191             registradores
192     end
193     6'b001101:
194         begin
195             controle_ULA = 4'b1101;
196                 //Codigo da ULA:
197                 DADO 1 < DADO 2
198             controle_memoriaDADOS = 0;
199                 //NAO escrevendo
200                 na memoria de dados
201             controle_REGISTRADOR = 1;
202                 //SIM escrevendo
203                 no banco de registrador
204         mux_PC = 0;
205             //NAO salta, PC toma PC + 1

```

```

166         mux_ULA = 0;
           //DADO_ULA toma DADO 2 na ULA
167         mux_REGISTRADOR = 2; //
           Utilizando ENDEREÇO 3 para escrever, ou seja, "
           registrador[endereco_3]" ou "R[d]"
168         mux_ESCRITA = 0;
           //Resultado da ULA para escrever no banco de
           registradores
169     end
170     6'b001110: //Comando: sll (Desloca para
           esquerda)
171     begin
172         controle_ULA = 4'b1110; //Codigo da ULA:
           Desloca DADO 1 p/ esquerda em SHAMT bits
173         controle_memoriaDADOS = 0; //NAO escrevendo
           na memoria de dados
174         controle_REGISTRADOR = 1; //SIM escrevendo
           no banco de registrador
175         mux_PC = 0;
           //NAO salta, PC toma PC + 1
176         mux_ULA = 0;
           //DADO_ULA toma DADO 2 na ULA
177         mux_REGISTRADOR = 2; //
           Utilizando ENDEREÇO 3 para escrever, ou seja, "
           registrador[endereco_3]" ou "R[d]"
178         mux_ESCRITA = 0;
           //Resultado da ULA para escrever no banco de
           registradores
179     end
180     6'b001111: //Comando: srl (Desloca para
           direita)
181     begin
182         controle_ULA = 4'b1111; //Codigo da ULA:
           Desloca DADO 1 p/ direita em SHAMT bits
183         controle_memoriaDADOS = 0; //NAO escrevendo
           na memoria de dados
184         controle_REGISTRADOR = 1; //SIM escrevendo
           no banco de registrador
185         mux_PC = 0;
           //NAO salta, PC toma PC + 1
186         mux_ULA = 0;
           //DADO_ULA toma DADO 2 na ULA
187         mux_REGISTRADOR = 2; //
           Utilizando ENDEREÇO 3 para escrever, ou seja, "
           registrador[endereco_3]" ou "R[d]"
188         mux_ESCRITA = 0;
           //Resultado da ULA para escrever no banco de
           registradores
189     end
190     6'b010000: //Comando: jr (Jump to
           REGISTRADOR)
191     begin
192         controle_ULA = 0;
           //Codigo da ULA: Default
193         controle_memoriaDADOS = 0; //NAO escrevendo
           na memoria de dados
194         controle_REGISTRADOR = 0; //NAO escrevendo
           no banco de registrador
195         mux_PC = 3;
           //SIM salta, PC toma DADO existente em "

```

```

196         registrador[endereco_leitura1]" ou "R[s]"
197         mux_ULA = 0;
198         //DADO_ULA toma DADO 2 na ULA
199         mux_REGISTRADOR = 0; //Sem
200         endereco para escrever, ou seja, "registrador[0]" ou
201         "R[0]"
202         mux_ESCRITA = 0;
203         //Resultado da ULA para escrever no banco de
204         registradores
205     end
206 default: //Blank - Normalmente
207     comeco do c d igo , nao realiza nenhuma funcao
208     begin
209         controle_ULA = 0;
210         //Codigo da ULA: Default
211         controle_memoriaDADOS = 0; //NAO escrevendo
212         na memoria de dados
213         controle_REGISTRADOR = 0; //NAO escrevendo
214         no banco de registrador
215         mux_PC = 0;
216         //NAO salta, PC toma PC + 1
217         mux_ULA = 0;
218         //DADO_ULA toma DADO 2 na ULA
219         mux_REGISTRADOR = 0; //Sem
220         endereco para escrever, ou seja, "registrador[0]" ou
221         "R[0]"
222         mux_ESCRITA = 0;
223         //Resultado da ULA para escrever no banco de
224         registradores
225     end
226 endcase
227 6'b000001: //Comando: load
228     begin
229         controle_ULA = 4'b0100; //Codigo da ULA: Soma
230         controle_memoriaDADOS = 0; //NAO escrevendo na
231         memoria de dados
232         controle_REGISTRADOR = 1; //SIM escrevendo no banco
233         de registrador
234         mux_PC = 0;
235         //NAO salta, PC toma PC + 1
236         mux_ULA = 1; //
237         DADO_ULA toma IMEDIATO na ULA
238         mux_REGISTRADOR = 1; //Utilizando
239         ENDEREÇO 2 para escrever, ou seja, "registrador[endereco_2]"
240         ou "R[t]"
241         mux_ESCRITA = 1; //Dado da
242         Memoria para escrever no banco de registradores
243     end
244 6'b000010: //Comando: store
245     begin
246         controle_ULA = 4'b0100; //Codigo da ULA: Soma
247         controle_memoriaDADOS = 1; //SIM escrevendo na
248         memoria de dados
249         controle_REGISTRADOR = 0; //NAO escrevendo no banco
250         de registrador
251         mux_PC = 0;
252         //NAO salta, PC toma PC + 1
253         mux_ULA = 1; //
254         DADO_ULA toma IMEDIATO na ULA

```



```

263         controle_ULA = 4'b1000;           //Codigo da ULA: AND
264         controle_memoriaDADOS = 0;         //NAO escrevendo na
                memoria de dados
265         controle_REGISTRADOR = 1;           //SIM escrevendo no banco
                de registrador
266         mux_PC = 0;
                //NAO salta, PC toma PC + 1
267         mux_ULA = 1;                         //
                DADO_ULA toma IMEDIATO na ULA
268         mux_REGISTRADOR = 1;                 //Utilizando
                ENDEREÇO 2 para escrever, ou seja, "registrador[endereco_2]"
                ou "R[t]"
269         mux_ESCRITA = 0;                     //
                Resultado da ULA para escrever no banco de registradores
270     end
271     6'b001001:                               //Comando: ori
272     begin
273         controle_ULA = 4'b1001;           //Codigo da ULA: OR
274         controle_memoriaDADOS = 0;         //NAO escrevendo na
                memoria de dados
275         controle_REGISTRADOR = 1;           //SIM escrevendo no banco
                de registrador
276         mux_PC = 0;
                //NAO salta, PC toma PC + 1
277         mux_ULA = 1;                         //
                DADO_ULA toma IMEDIATO na ULA
278         mux_REGISTRADOR = 1;                 //Utilizando
                ENDEREÇO 2 para escrever, ou seja, "registrador[endereco_2]"
                ou "R[t]"
279         mux_ESCRITA = 0;                     //
                Resultado da ULA para escrever no banco de registradores
280     end
281     6'b001100:                               //Comando: beq
282     begin
283         controle_ULA = 4'b1100;           //Codigo da ULA: DADO 1
                == DADO 2, PC toma PC + 1 + IMD
284         controle_memoriaDADOS = 0;         //NAO escrevendo na
                memoria de dados
285         controle_REGISTRADOR = 0;           //NAO escrevendo no banco
                de registrador
286         mux_ULA = 0;                         //
                DADO_ULA toma DADO 2 na ULA
287         mux_REGISTRADOR = 0;                 //Sem endereco
                para escrever, ou seja, "registrador[0]" ou "R[0]"
288         mux_ESCRITA = 0;                     //
                Resultado da ULA para escrever no banco de registradores
289         if(zero)                             mux_PC = 1;
                //SIM salta, PC toma PC + 1
290         else if(!zero)                       mux_PC = 0;           //NAO salta, PC
                toma PC + 1 + IMEDIATO
291     end
292     6'b001101:                               //Comando: bne
293     begin
294         controle_ULA = 4'b0011;           //Codigo da ULA: DADO 1
                != DADO 2, PC toma PC + 1 + IMD
295         controle_memoriaDADOS = 0;         //NAO escrevendo na
                memoria de dados
296         controle_REGISTRADOR = 0;           //NAO escrevendo no banco
                de registrador

```

```

297         mux_ULA = 0; //
           DADO_ULA toma DADO 2 na ULA
298         mux_REGISTRADOR = 0; //Sem endereco
           para escrever, ou seja, "registrador[0]" ou "R[0]"
299         mux_ESCRITA = 0; //
           Resultado da ULA para escrever no banco de registradores
300         if(zero) mux_PC = 1;
           //SIM salta, PC toma PC + 1
301         else if(!zero) mux_PC = 0; //NAO salta, PC
           toma PC + 1 + IMEDIATO
302     end
303     6'b010000: //Comando: j (
           Jump to ENDERECO)
304         begin
305             controle_ULA = 0; //Codigo
           da ULA: Default
306             controle_memoriaDADOS = 0; //NAO escrevendo na
           memoria de dados
307             controle_REGISTRADOR = 0; //NAO escrevendo no banco
           de registrador
308             mux_PC = 2;
           //SIM salta, PC toma o IMEDIATO dado por ENDERECO
309             mux_ULA = 0; //
           DADO_ULA toma DADO 2 na ULA
310             mux_REGISTRADOR = 0; //Sem endereco
           para escrever, ou seja, "registrador[0]" ou "R[0]"
311             mux_ESCRITA = 0; //
           Resultado da ULA para escrever no banco de registradores
312         end
313     default: //Blank -
           Normalmente comeco do codigo, nao realiza nenhuma funcao
314         begin
315             controle_ULA = 0; //Codigo
           da ULA: Default
316             controle_memoriaDADOS = 0; //NAO escrevendo na
           memoria de dados
317             controle_REGISTRADOR = 0; //NAO escrevendo no banco
           de registrador
318             mux_PC = 0;
           //NAO salta, PC toma PC + 1
319             mux_ULA = 0; //
           DADO_ULA toma DADO 2 na ULA
320             mux_REGISTRADOR = 0; //Sem endereco
           para escrever, ou seja, "registrador[0]" ou "R[0]"
321             mux_ESCRITA = 0; //
           Resultado da ULA para escrever no banco de registradores
322         end
323     endcase
324 endmodule

```